



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/التكاملى

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٢٠٠ د.س

المبحث: الرسم الصناعي (الاتصالات والإلكترونيات)

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:

اليوم والتاريخ: الأحد ٢١/٣/٢٠٢٣
رقم الجلوس:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٥ علامة)

أ) من دراستك العناصر الأساسية المكونة للدارات الإلكترونية والكهربائية، أجب عن الأسئلة الآتية: (٤ علامة)

١- ارسم رموز العناصر الأساسية الآتية (رسمًا فنيًّا):

٢) مُواضع مُتغير بالفولتيَّة.

١) مقاومة متغيرة القيمة يدوياً (ضبط دقيق).

٤) ثبائي نفقي.

٣) ملف بنقطة تفرع.

٦) مفتاح مفصلي (SPST).

٥) مُقْوِم محكم نوع (دياك).



(3)



(2)



(1)

ب) ارسم رموز الوحدات الأساسية المكونة للدارات الإلكترونية والكهربائية الآتية (رسمًا فنيًّا): (٨ علامة)

١) محول ذو نقطة وسطية.

٢) محرك التيار المباشر.


٣) مُقْوِم قنطري.

٤) دائرة اهتزاز كوارتز.

٥) الرمز العام للمضخمات.

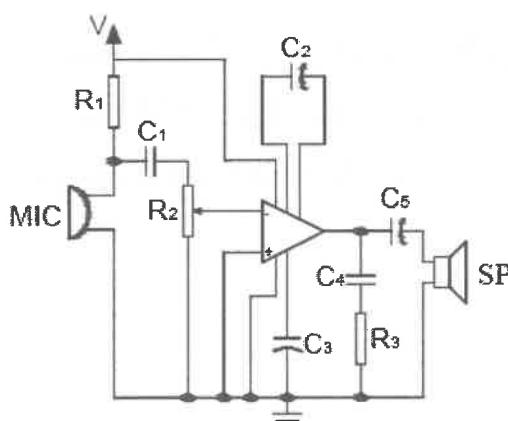٦) مُرَجِّل حراري.

ج) ادرس الشكل الآتي الذي يبيِّن مخططاً إلكترونيًّا ما، ثم أجب عن الأسئلة الآتية: (٨ علامات)



١) ماذا تمثل الوحدة ذات الدالة (SP).

٢) استخرج من المخطط العناصر الكهربائية الآتية،

وارسمها (رسمًا فنيًّا):

أ- عنصراً كهربائياً يتكون من لوحين متوازيين

موصلين مفصليين عن بعضهما بمادة عازلة.

ب- مقاومة متغيرة.

السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

(أ) سُمِّي كُلًا من الرموز الفنية للوحدات الأساسية المكونة للدارات الإلكترونية والكهربائية الآتية:



(5)



(4)



(3)




(2)



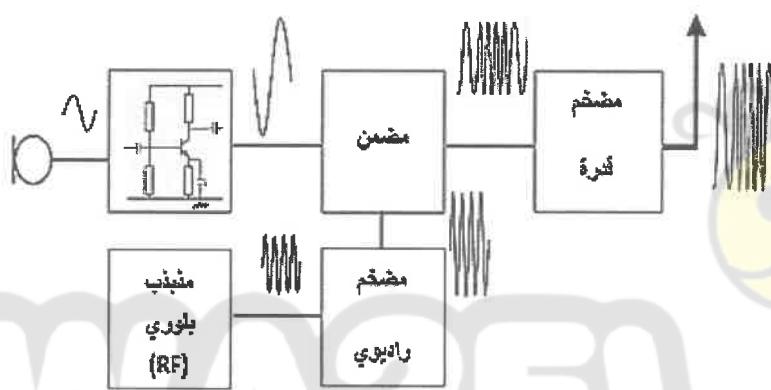(1)

(ب) ادرس الشكل الآتي الذي يبين مخططًا لنظام كهربائي ما، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



١- ما نوع هذا المخطط؟

٢- ما اسم النظام الذي يمثله هذا المخطط؟

٣- استنتج المخطط الصنديقي المكافئ لهذا النظام، وارسمه (رسمًا فنيًّا) بمقاييس رسم مناسب.

(ج) ارسم مخططًا صنديقيًّا لمصدر تغذية كهربائية غير المنقطعة (UPS) (رسمًا فنيًّا)، وأملأ الصناديق

بسميات وحداته المختلفة.

(١٤ علامة)

(د) ارسم إشارات أنظمة الاتصالات ذات المسميات والأنواع الآتية:

١- إشارة معلومات (AF) (جيبيَّة) منخفضة التردد.

٢- إشارة راديوية حاملة (RF) جيبيَّة عالية التردد.

(٢٥ علامة)

أ) من دراستك أجهزة القياس الكهربائية والإلكترونية، أجب عن الأسئلة الآتية:


١- ارسم رموز أجهزة القياس الآتية (رسمًا فنيًّا):

أ) واطميتر.

ب) أوميتر.

ج) مقياس تردد.

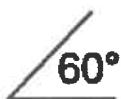
٢- اذكر معنى كل من رموز أجهزة القياس الفنية الآتية:



(د)



(ج)

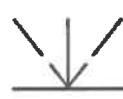

(ب)



(أ)

(١٦ علامة)

ب) ارسم رموز البوابات المنطقية الأساسية والمشقة وتطبيقات الدارات المنطقية الآتية (رسمًا فنيًّا):

١) بوابة (AND) بمدخلين.

٢) بوابة (NOR) بثلاثة مدخل.

٣) بوابة (XOR).

٤) النطاط (R-S).

(٩ علامات)

ج) ارسم دارة عداد رقمي تصاعدي غير متزامن، يتكون من ناطاطين نوع (K-L) متعاقبة.

سؤال الرابع: (٥ علامة)

أ) ارسم باستخدام مضخم عمليات (Op.Amp) دارة مرشح فعال لتمرير الترددات العالية (HPF).

ب) ارسم باستخدام مضخم العمليات الدارات الآتية (رسمًا فنيًّا):

١- المضخم المفاضل (باستخدام ملف ومقاومة)




٢- المضخم اللوغاريتم

ج) من دراستك الشبكات الحاسوبية، أجب عن الأسئلة الآتية:

١- صنف شبكات الحاسوب الآتية:

ج- الشبكة النجمية ب- شبكة (خادم / عميل) أ- شبكة الـ (LAN)

٢- ميز أنواع شبكات الحاسوب الآتية:

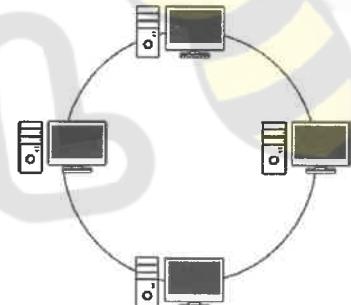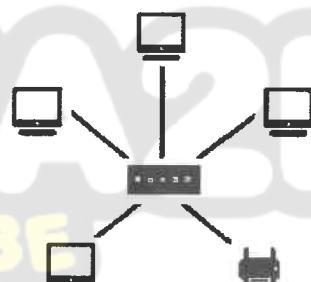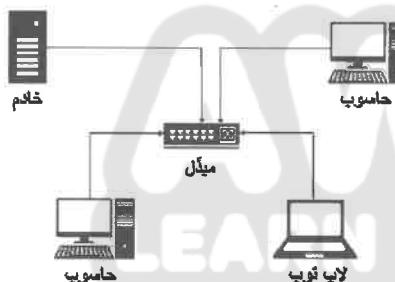

(ج)

(ب)

(أ)

د) من دراستك الشبكات الهاتفية، اذكر المصطلح الفني (المُسمى) للرموز الفنية الآتية:



(6)



(5)



(4)



(3)



(2)



(1)

«انتهت الأسئلة»



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ دس

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١
رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي/صيانة الأجهزة المكتبية

الفرع: الصناعي/خطة ٢٠١٩ فما بعد

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٤) ، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٥ علامة)

(٤ علامة)

أ) ارسم رمز كل من العناصر الآتية رسمًا فنيًّا:

٣ - ملحف ضبط دقيق

٢ - مقاومة ضوئية

٦ - محرك تيار متداوب ثلاثي الطور



٥ - مصباح البيان

١ - أرضي

٤ - مفتاح ثقائي القطب أحادي الرمية

(٨ علامة)

ب) انكر مسمى كل من الرموز الآتية:

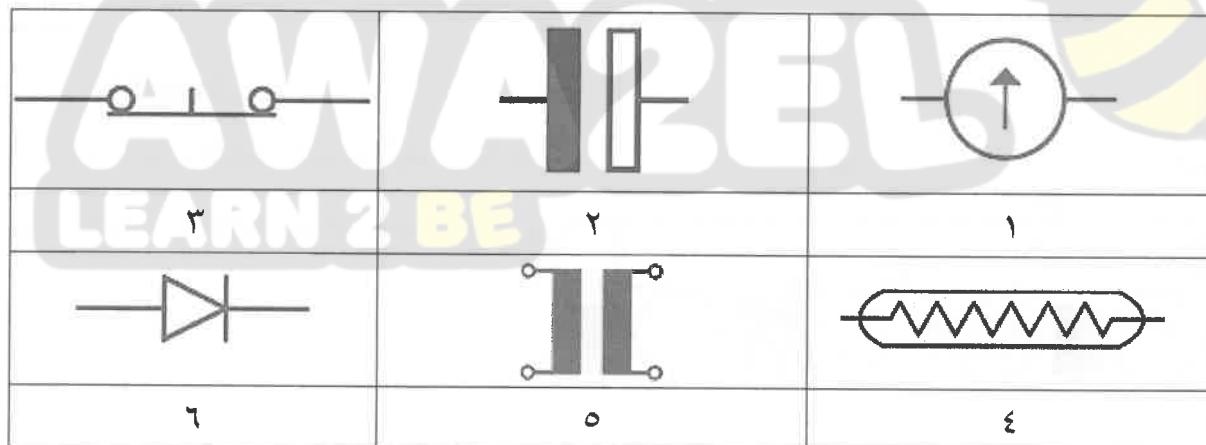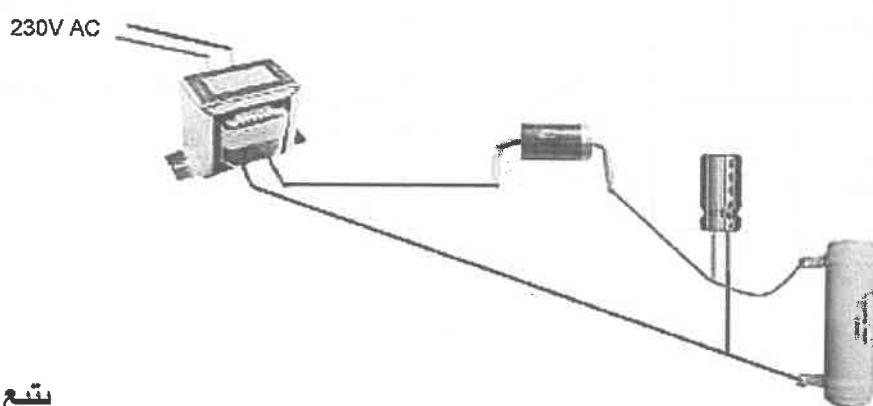ج) يبيّن الشكل الآتي المخطط التنفيذي لتوصيل محول ذي قلب حديدي في دارة تقويم نصف موجة،
 والمطلوب: ارسم المخطط المكافئ له باستخدام الرموز الكهربائية.

يتبع الصفحة الثانية ، ، ،

السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

(٢٥) علامة


أ) يبيّن الشكل الآتي مخططًا لنظام التغذية الاحتياطية غير المقطعة (UPS)، والمطلوب:

١- انكر نوع هذا المخطط.

٢- انكر أسماء الوحدات المكونة للنظام المشار إليها بالأرقام (٤,٣,٢,١).

٣- انكر وظيفة هذا النظام.

٤- أعد رسم المخطط بمقاييس رسم مناسب.

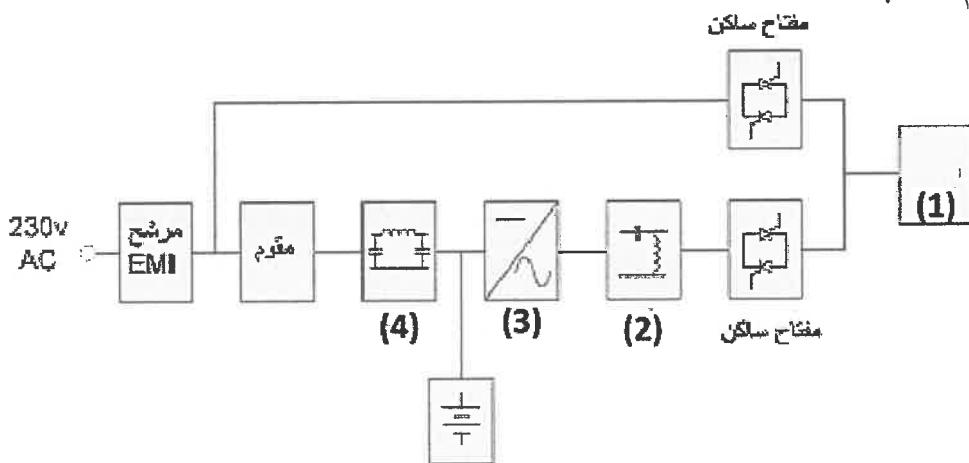


ب) يبيّن الشكل الآتي المحامل الكروية في مخطط للأسطوانة الحساسة للضوء، وأسطوانة البحر،
والمطلوب:

(٢٥) علامة

١- انكر نوع هذا المخطط.

٢- انكر أسماء الأجزاء المشار إليها بالأرقام (٤,٣,٢,١).

٣- أعد رسم المخطط بمقاييس رسم مناسب.

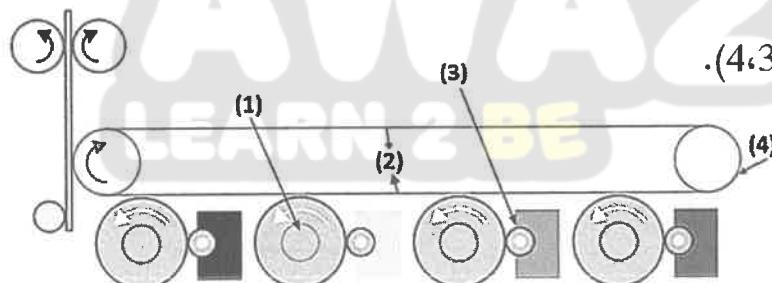

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)


(١٥) علامة

أ) يبيّن الشكل الآتي دارة إلكترونية لمحول (رقمي - تمايّي)، والمطلوب:

١- ارسم رمز المحول إما (الرقمي - التمايّي)

أو المحول (التمايّي - الرقمي).

٢- أعد رسم الدارة بمقاييس رسم مناسب.

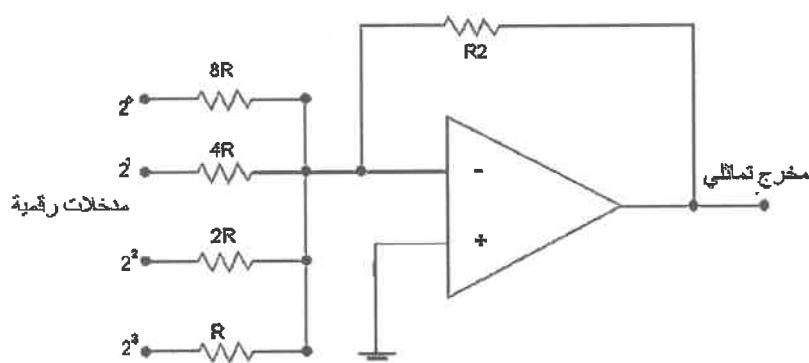


الصفحة الثالثة

(١٥) علامة

ب) يبيّن الشكل الآتي دارة تحكم مستخدمة في الماسح الضوئي، والمطلوب:

١- اذكر اسم هذه الدارة.

٢- أعد رسم الدارة بمقاييس رسم مناسب.

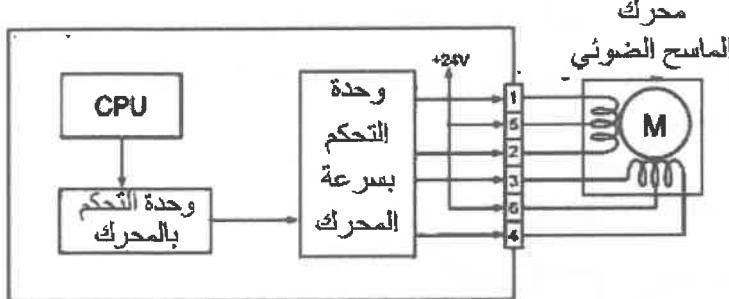

ج) يبيّن الشكل الآتي مخططاً للمراحل المتتابعة لتكوين الصورة الحبرية على سطح الأسطوانة الحساسة للضوء في آلة تصوير الوثائق، والمطلوب:

١- ما نوع المخطط؟

٢- سُمِّي المراحل (٣,٢,١).

٣- ما نوع ممر الإشارة المستخدم في هذا المخطط؟


٤- أعد رسم المخطط بمقاييس رسم مناسب.



سؤال الرابع: (٥٠ علامة)

أ) يبيّن الشكل الآتي مخطط تشخيص عطل في جهاز حاسوب شخصي يعمل على إعادة التشغيل باستمرار، والمطلوب:

(٢٠) علامة

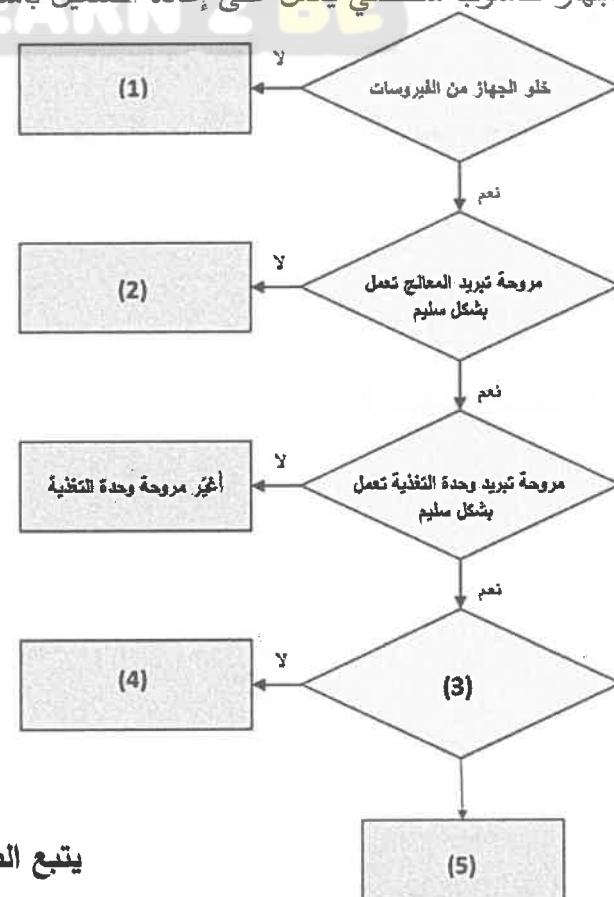

١- أكمل الصناديق الفارغة والمُشار

إليها بالأرقام (٥,٤,٣,٢,١).


٢- أعد رسم المخطط بمقاييس رسم مناسب.

الصفحة الرابعة

ب) يبيّن الشكل الآتي دارة منطقية باستخدام البوابات مرسومة بالرموز بحسب نظام (ANSI) الأمريكي،
والمطلوب: (١٤ علامة)

١- أعد رسم الدارة نفسها بمقاييس رسم مناسب.

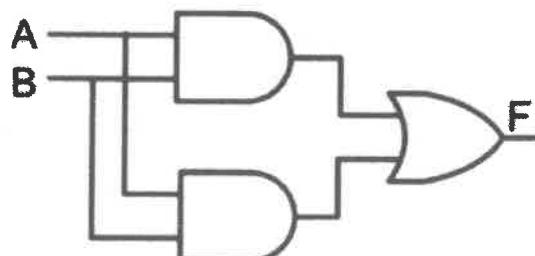
٢- ارسم هذه الدارة باستخدام البوابات المنطقية حسب النظام البريطاني (BSI3939).



ج) يبيّن الشكل الآتي دارة الجامع التام، وكيفية بنائها باستخدام البوابات، والمطلوب:

١- ارسم رمز الجامع التام.

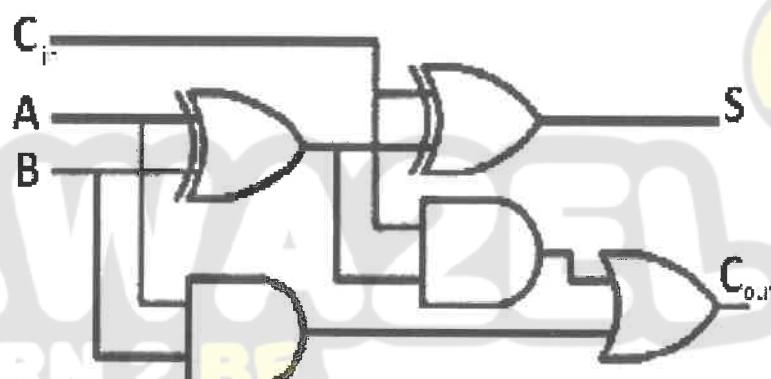٢- أعد رسم دارة الجامع التام بمقاييس رسم مناسب.



(٤ علامات)

د) لماذا يُعدّ برنامج التصميم والرسم الفيزيو (Visio) ذا مرونة عالية؟

»انتهت الأسئلة«

+ (V) (Q)

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



٣



٣

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/التكاملى

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ د س

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١
رقم الجلوس:


المبحث: الرسم الصناعي / الكهرباء
الفروع: الصناعي (خطة ٢٠١٩ فما بعد)
اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أن عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه المخطط الرمزي لدارة كهربائية لقياس قدرة محرك أحادي الطور ذي مواسع التشغيل. (٣٠ علامة)

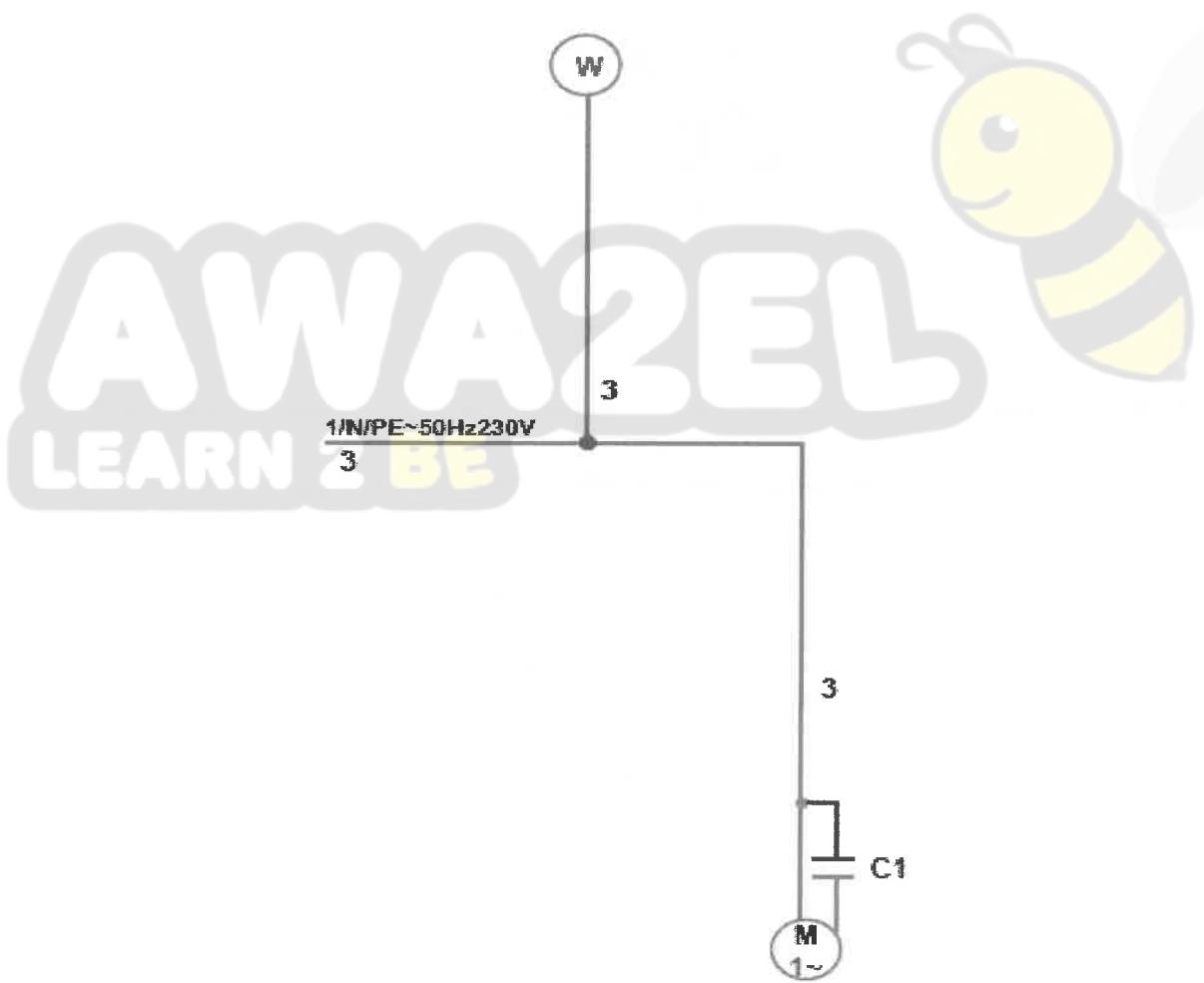المطلوب: ارسم المخطط التفصيلي بالاستعانة بالمخطط الرمزي بمقاييس رسم مناسب.



(٢٠ علامة)

- جهاز قياس التردد.
- قاطع دارة.

ب) ارسم الرسم الرمزي لكل مما يأتي:


- ١- مقاومة كهربائية ثابتة القيمة.
- ٢- نقطة تأريض.

الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٥٠ علامة)


أ) يُبيّن الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لإنارة درج منزل مكون من طابقين (يحتوي كل طابق على وحدة إنارة وعلبة توصيل وضاغط) عن طريق مرحل زمني.
(٣٠ علامة)

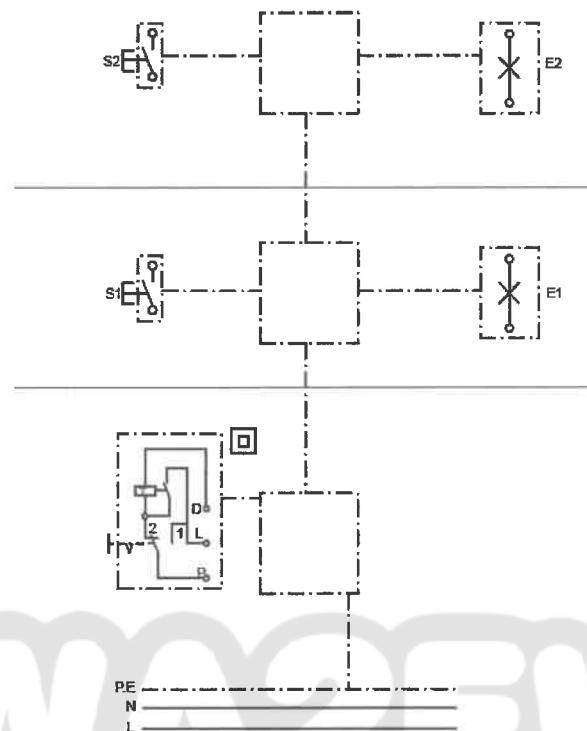المطلوب: صِل عناصر المخطط التفصيلي للدارة بمقاييس رسم مناسب بعد نقله إلى دفتر إجابتك.



ب) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة تشغيل محرك ثلثي الطور موصول على شكل نجمة.
(٢٠ علامة)

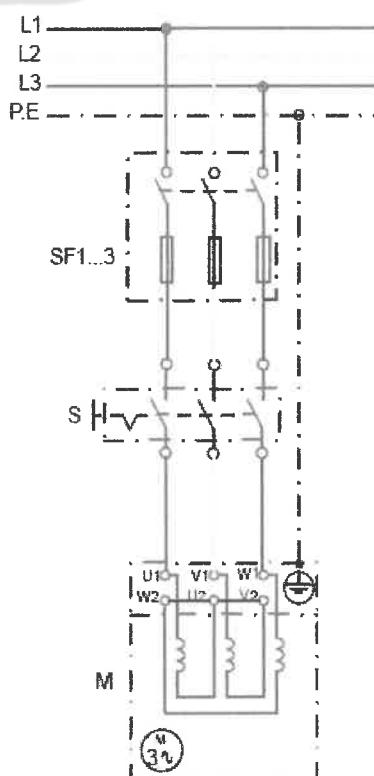المطلوب: ارسم المخطط الرمزي بالاستعانة بالمخطط التفصيلي بمقاييس رسم مناسب.




الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)


- (أ) يُبيّن الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة تقويم موجة كاملة أحادية الطور باستخدام محول ذي نقطة وسط. المطلوب: صِل عناصر المخطط التفصيلي وصَلّاً صحيحاً بعد نقله إلى دفتر إجابتك بمقاييس رسم مناسب.

(٣٠ علامة)

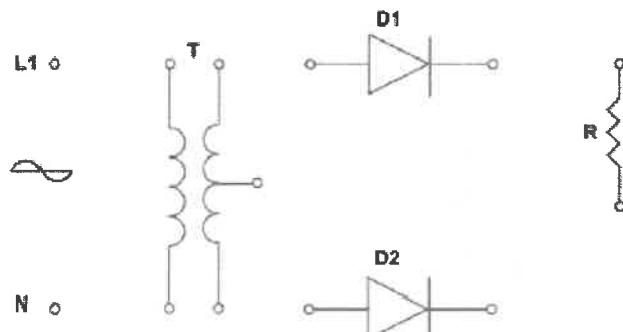


- (ب) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة محرك تيار مباشر ذي تحريض (إثارة) على التوازي وملف تبديل (تعويض) (دوران يميني).

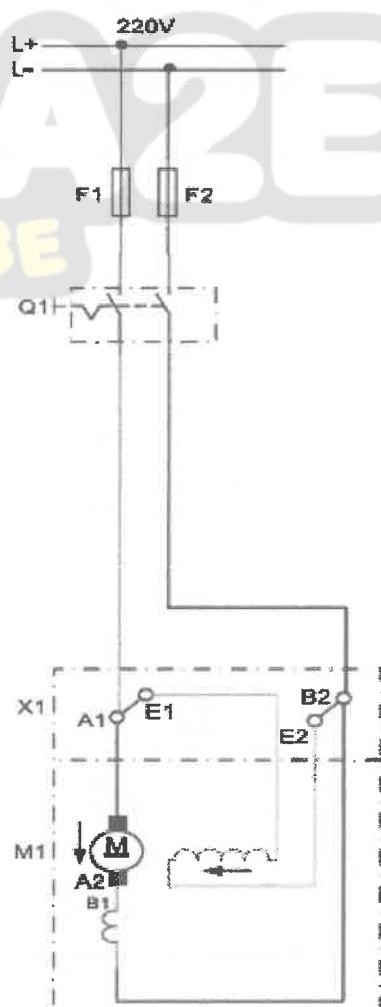المطلوب: ارسم مخطط مسار التيار بالاستعانة بالمخطط التفصيلي لهذه الدارة بمقاييس رسم مناسب. (٢٠ علامة)




يتبع الصفحة الرابعة ،،،

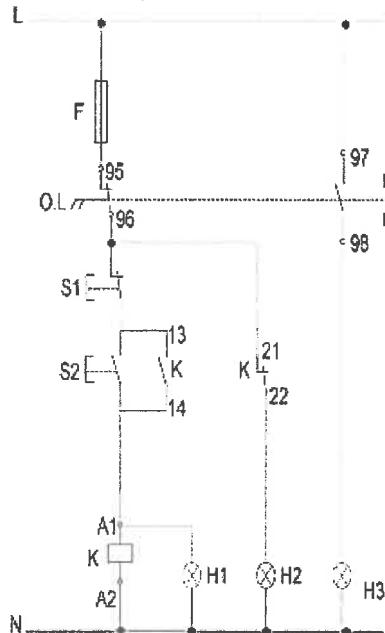- (أ) يُبيّن الشكل أدناه مخطط دارة التحكم بمحرك ثلاثي الطور من مكان واحد (S1) وإيقافه من مكان واحد (S2) باستعمال المفتاح التلامسي (K) المزود بحماية حرارية من زيادة التيار (O.L) (٢٥ علامة)
- المطلوب:** ارسم مخطط دارة التشغيل مستعيناً بمخطط دارة التحكم بمقاييس رسم مناسب.



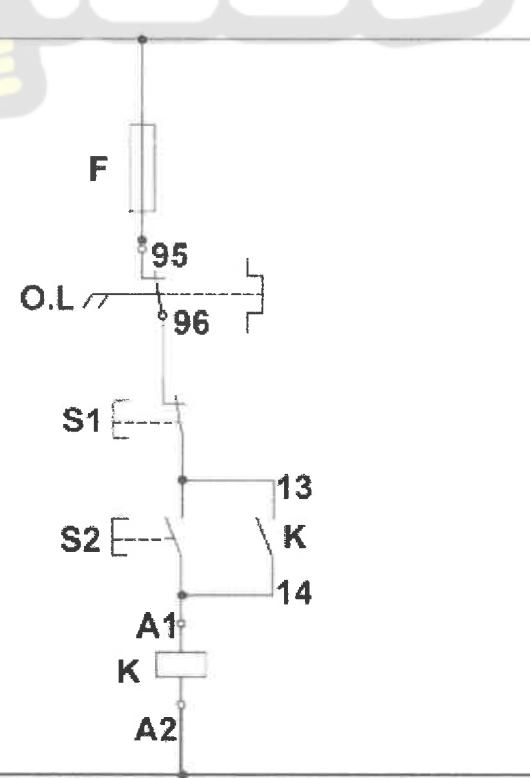- (ب) يُبيّن الشكل أدناه مخطط مسار التيار (دارة التحكم لتشغيل محرك أحادي الطور من مكان واحد). (٢٥ علامة)
- المطلوب:** ارسم المخطط السلمي المكافئ للدارة بمقاييس رسم مناسب.





N (h) (B) (h)

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/التكاملى

(وثيقة مجمعة/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ د س

اليوم والتاريخ: الأحد
٢٠٢٣/١٢/٣١
رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي / كهرباء المركبات

الفرع: الصناعي
اسم الطالب:


ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤) ، علمًا أن عدد الصفحات (٤) .

سؤال الأول: (٥ علامة)

(أ) ٣٠ علامة


أ) يُبيّن الشكل أدناه مخطط مسار التيار لدارة إثارة مصايبخ توقف المركبة (الفرامل).

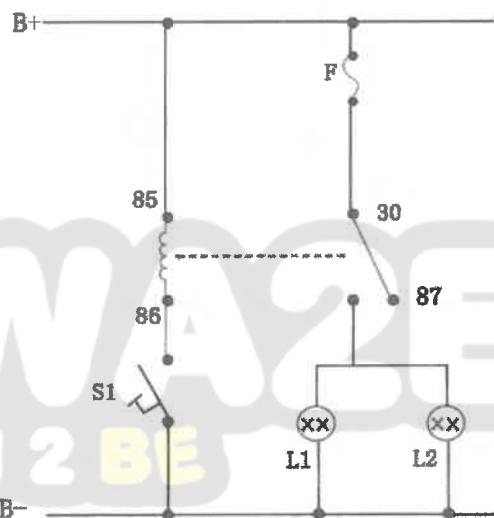المطلوب: ارسم المخطط التفصيلي لهذه الدارة رسمًا صحيحاً.



ب) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لنظام التوليد والشحن باستخدام مولد تيار متزاوب ذي تغذية منفصلة ومنظم جهد كهرومغناطيسية ذي خلتين.

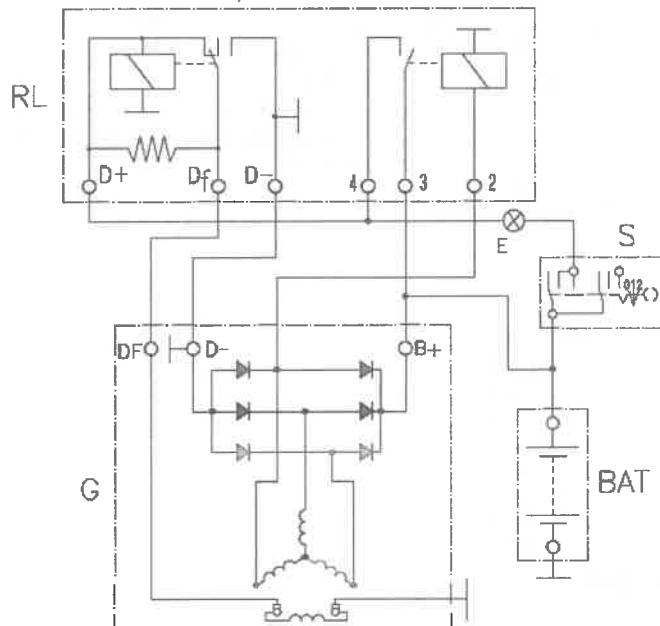(ج) ٢٠ علامة
المطلوب: سُمِّي الأجزاء والعناصر الكهربائية الآتية: (G ، E ، RL ، S ، BAT)




يتبع الصفحة الثانية ، ، ،

السؤال الثاني: (٥٠ علامة)


أ) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام بدء الحركة باستخدام محرك ذي المفتاح المغناطيسي ومتغير أمان الوضع المحايد للمركبات ذات صندوق السرعات الآلي.

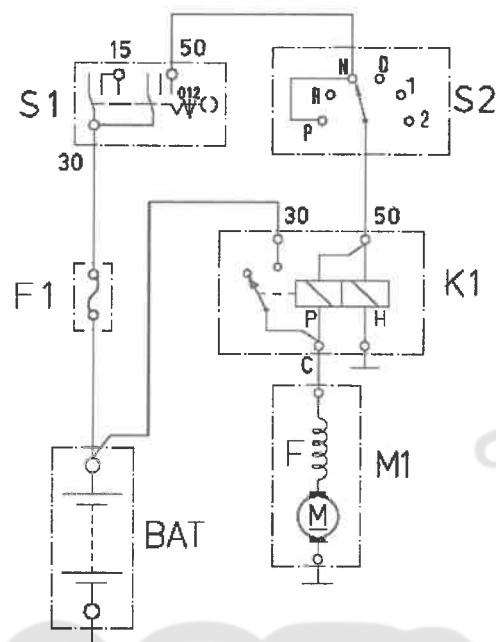المطلوب: ارسم مخطط مسار التيار للدارة الكهربائية.



ب) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لنظام إشعال إلكتروني ذي مولد تأثير هول لمحرك احتراق داخلي ذي أربع أسطوانات.

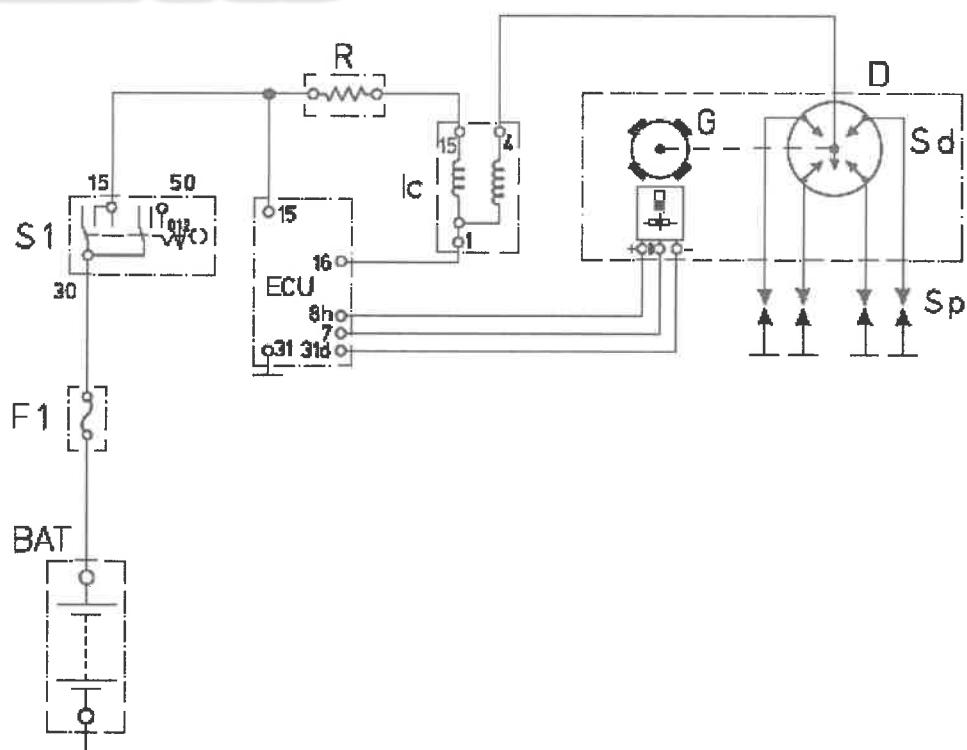
المطلوب: سُمّ الأجزاء والعناصر الكهربائية الآتية: (Sp ، Sd ، G ، IC ، R ، S1 ، F1)



يتبع الصفحة الثالثة ، ، ،


السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

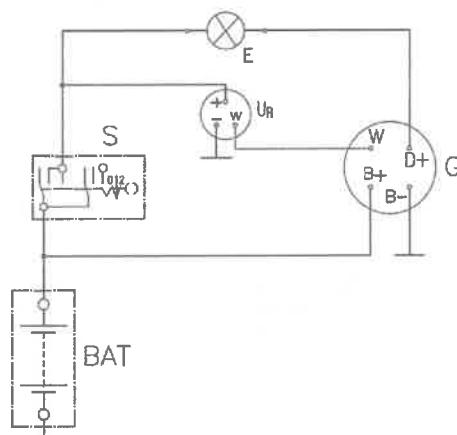- (أ) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة مُبيّن مصباح شحن المركم ومُبيّن سرعة دوران المحرك.
المطلوب: ارسم مخطط مسار التيار لدارة مُبيّن مصباح شحن المركم ومُبيّن سرعة دوران المحرك.



- (ب) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام المحسات الخلفية في المركبة التي تُحدّر سائق المركبة من وجود أجسام أو عوائق خلف المركبة. (٢٠ علامة)

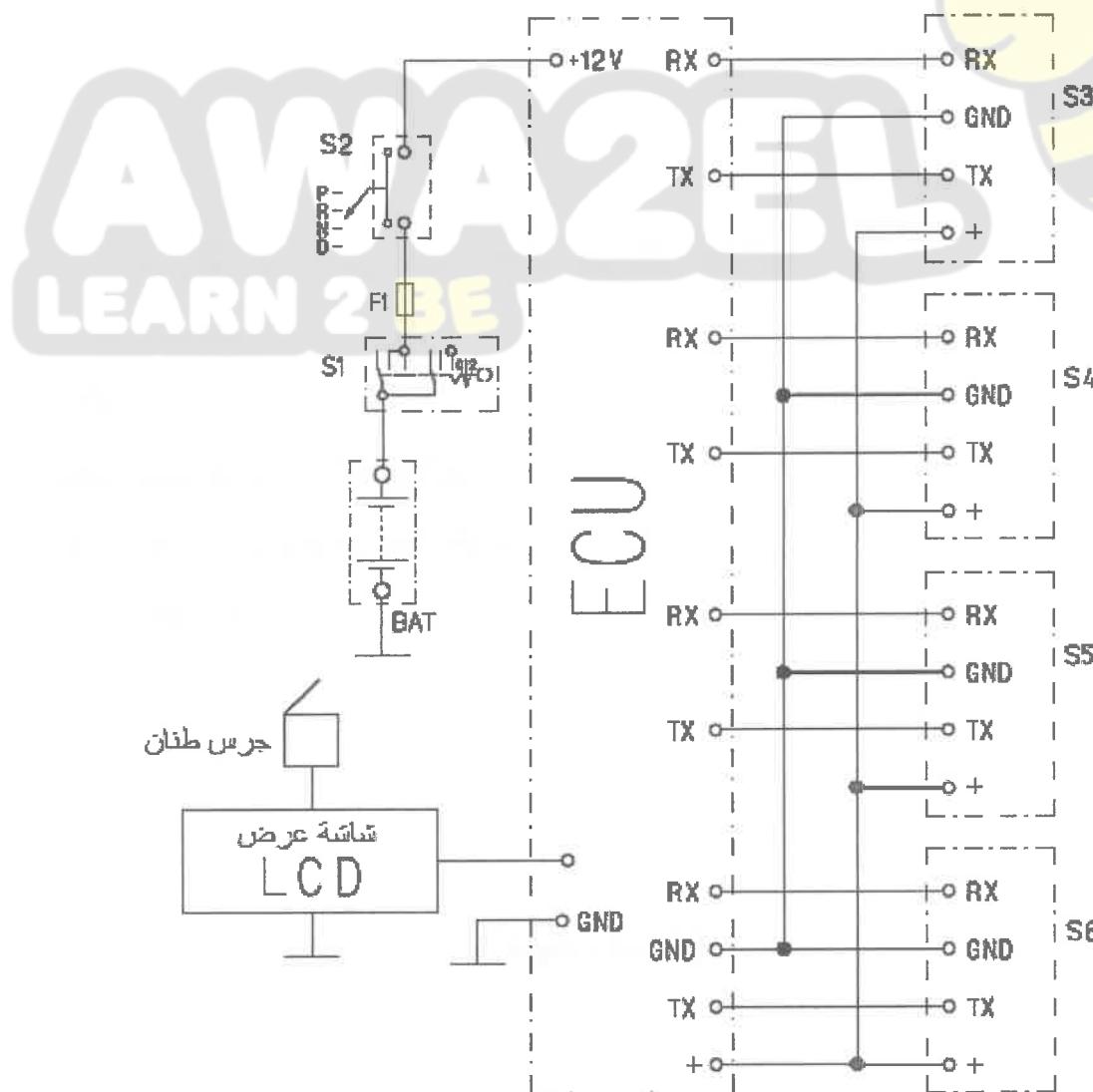
المطلوب: سُمِّي الأجزاء والعناصر الكهربائية الآتية: (S6 ، S5 ، S4 ، S3 ، ECU ، S2 ، F1 ، S1)



سؤال الرابع: (٥ علامة)

السؤال

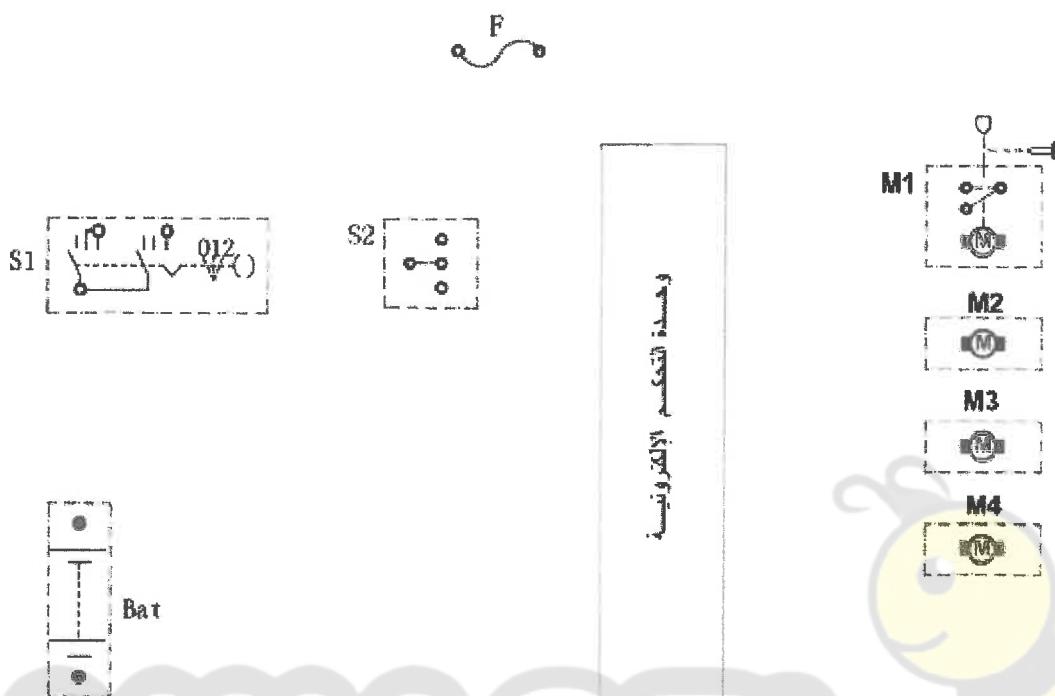- أ) يُبيّن الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام إغلاق الأبواب الكهربائي. (٣٠ علامة)
المطلوب: أكمل توصيل عناصر المخطط التفصيلي لهذه الدارة توصيلًا صحيحًا بعد نقله إلى دفتر إجابتك.



- ب) ارسم الرمز الكهربائي لكل عنصر من العناصر الآتية على دفتر إجابتك. (٢٠ علامة)

١- التشغيل بالضغط.

٢- المكثف.

٣- صمام التحكم في دخول الماء الساخن.

٤- المقبس متعدد الاستخدام في لوحة القيادة.

٥- محس الاهتزازات.

«انتهت الأسئلة»



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ التكميلي

(وثيقة مجمعة/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ دس

اليوم والتاريخ: الأحد ٢١/١٢/٢٠٢٣
رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي/ميكانيك المركبات

الفرع: الصناعي (خطة ٢٠١٩ فما بعد)

اسم الطالب:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥ علامة)

(١٦ علامة)

أ) سَمِّيَ الأجزاء والقطع الميكانيكية الآتية والمرسومة رسمًا رمزيًا في الجدول الآتي:

٤	٣	٢	١

(١٢ علامة)

ب) ارسم الأجزاء والقطع الميكانيكية الآتية رسمًا رمزيًا:


١- قارنة هيدروليكية.

٢- قابض احتكاكى مفرد القرص.

٣- ترس مخروطي يدور ولا ينزلق في أثناء الدوران.

ج) يُبيّن الشكل أدناه عمودًا قطره الإسمى (60) مم، من الأبعاد الموضحة على الرسم جد قيمة كل مما يأتي:

(١٠ علامة)

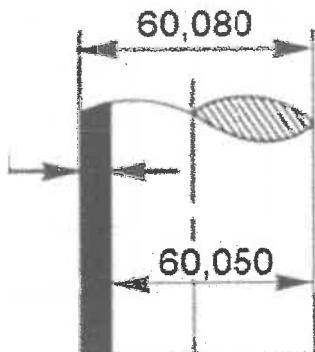

١. الانحراف العلوي

٢. الانحراف السفلي

٣. التفاوت

(١٢ علامة)

د) اذكر أربعة أنواع من التوابع التي تستخدم في الحبة الشعاعية.

الصفحة الثانية

سؤال الثاني : (٥٠ علامة)

الس

أ) ارسم دارة الفتح ودارة توقيت الصمامات، علمًا بأنّ صمام الدخول يفتح قبل (ن. م. ع) بـ (16°) ويغلق الصمام بعد (ن. م. س) بـ (38°)، وصمام الخروج يفتح قبل (ن. م. س) بـ (45°) ويغلق الصمام بعد (ن. م. ع) بـ (18°).
(١٥ علامة)

ثم أوجد مقدار :

١. زاوية فتح صمام الدخول
٢. زاوية فتح صمام الخروج
٣. زاوية الفتح المشترك للصمامين


(٣٥ علامة)

ب) يبين الشكل أدناه المسقطين الأمامي والجانبي لكرسي محور دوران.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم ١:١ ما يأتي:

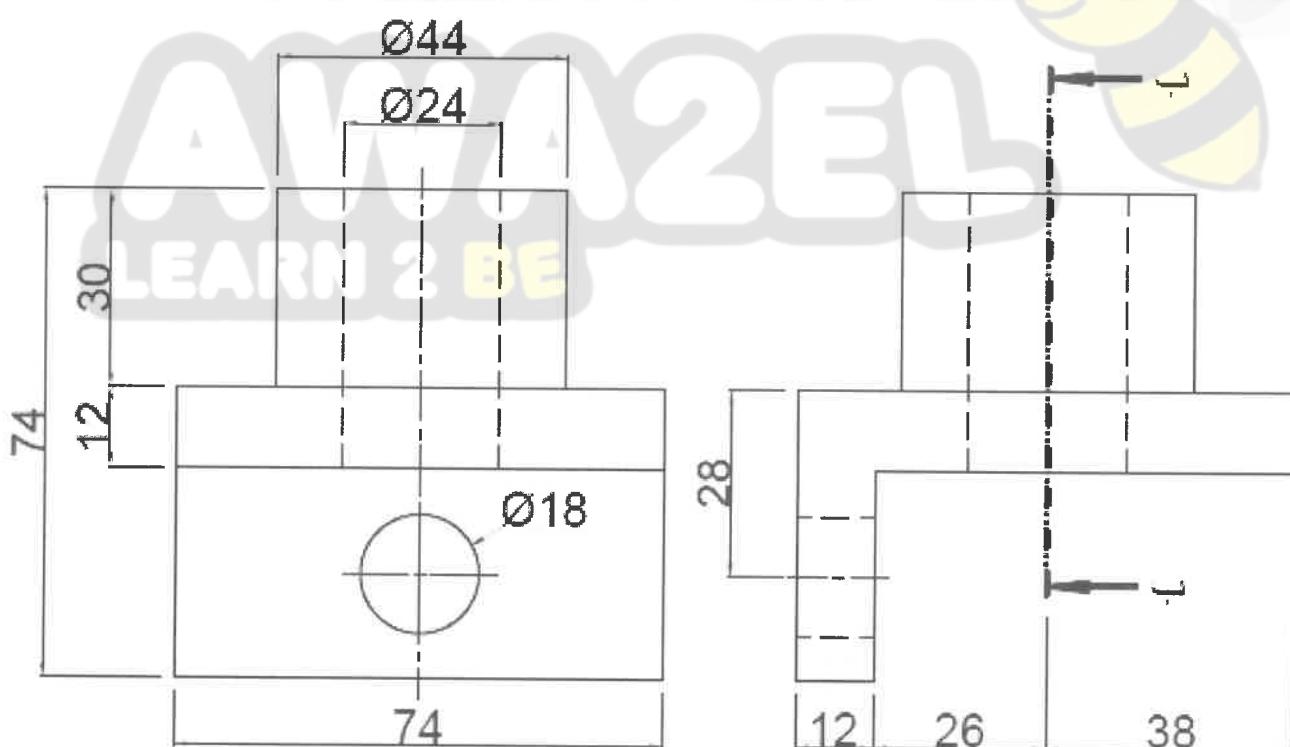١. قطاعاً أمامياً (ب - ب).
٢. مسقطاً جانبياً.

ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم. علمًا بأنّ الأبعاد بالمليمتر.



المقطع الأمامي

المقطع الجانبي

الصفحة الثالثة

ؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(٦) علامات

(٤) علامات

أ) انكر ثلاثة من أنواع التباشير الشائعة الصلبة.



ب) سِمْ نوعين من أنواع مسامير التثبيت.

ج) يبيّن الشكل أدناه مساقط لأجزاء منظومة ميكانيكية (كرسي محور دوران).

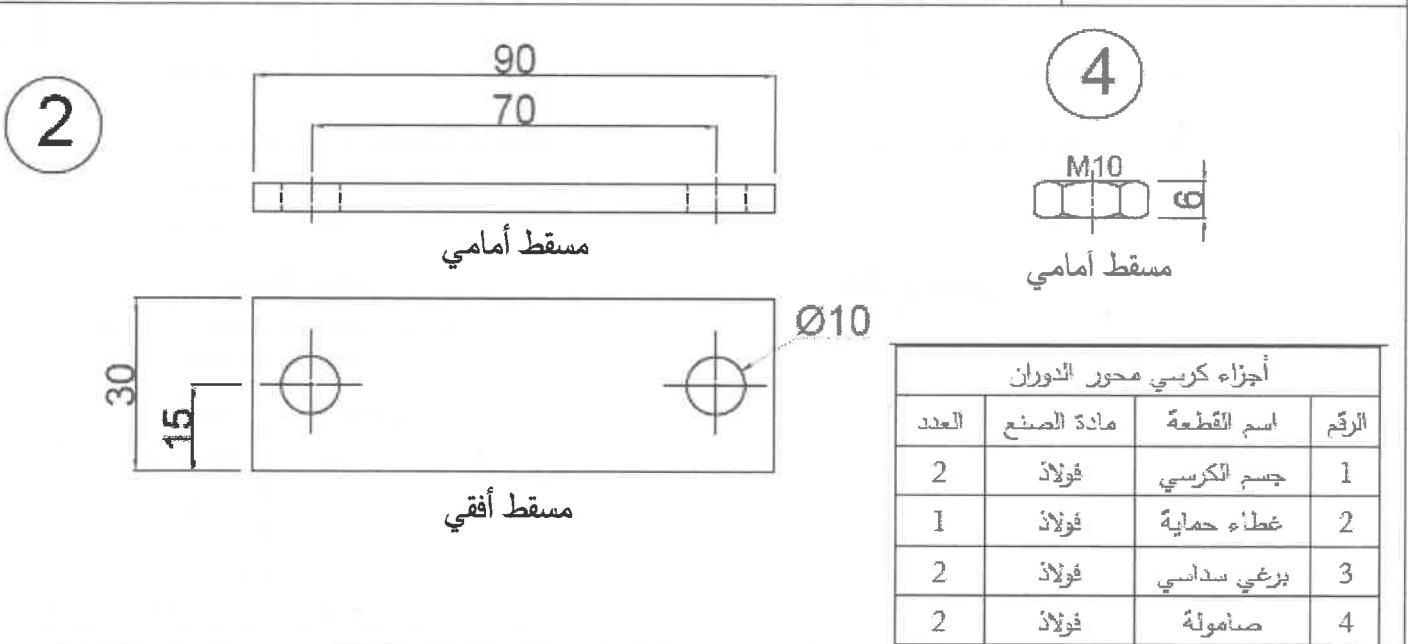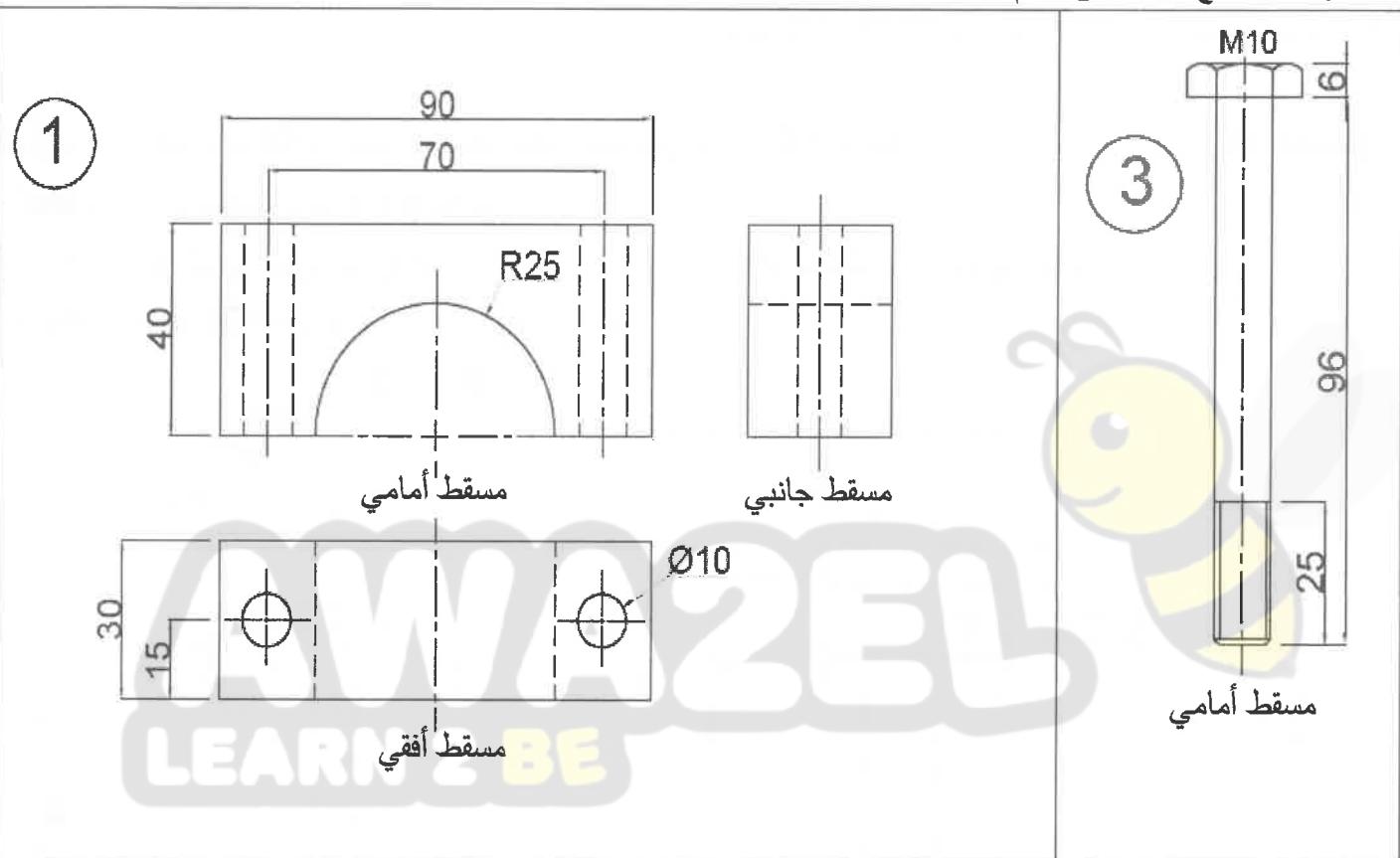(٤٠) علامة

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) قطاعاً أمامياً مجمعاً لمجموعة كرسي محور الدوران

ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم. علمًا بأنّ الأبعاد بالمليمتر.




أجزاء كرسي محور الدوران				
الرقم	اسم القطعة	مادة الصنع	العدد	
1	جسم الكرسي	فولاذ	2	
2	غطاء حماية	فولاذ	1	
3	برغي سداسي	فولاذ	2	
4	صامولة	فولاذ	2	

يتبّع الصفحة الرابعة ،،

(١٦ علامات)

أ) سُمّ وسيلة التثبيت في الجدول الآتي.

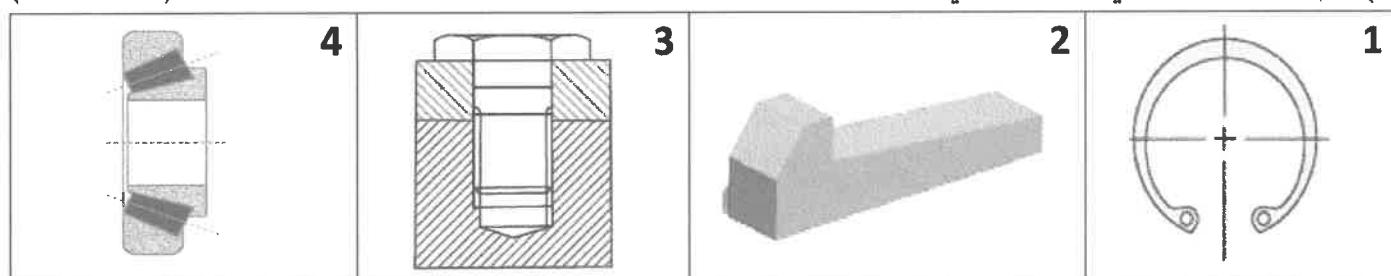

(٣٤ علامات)


ب) يبيّن الشكل أدناه قطاعاً أمامياً ومسقطاً جانبياً مجمّعين لحامل بكرة دورانية.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) ما يأتي:

٢. مسقطاً جانبياً للجزء رقم (١).

ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم، علمًا بأنّ الأبعاد بالمميتر.

٢ ٣

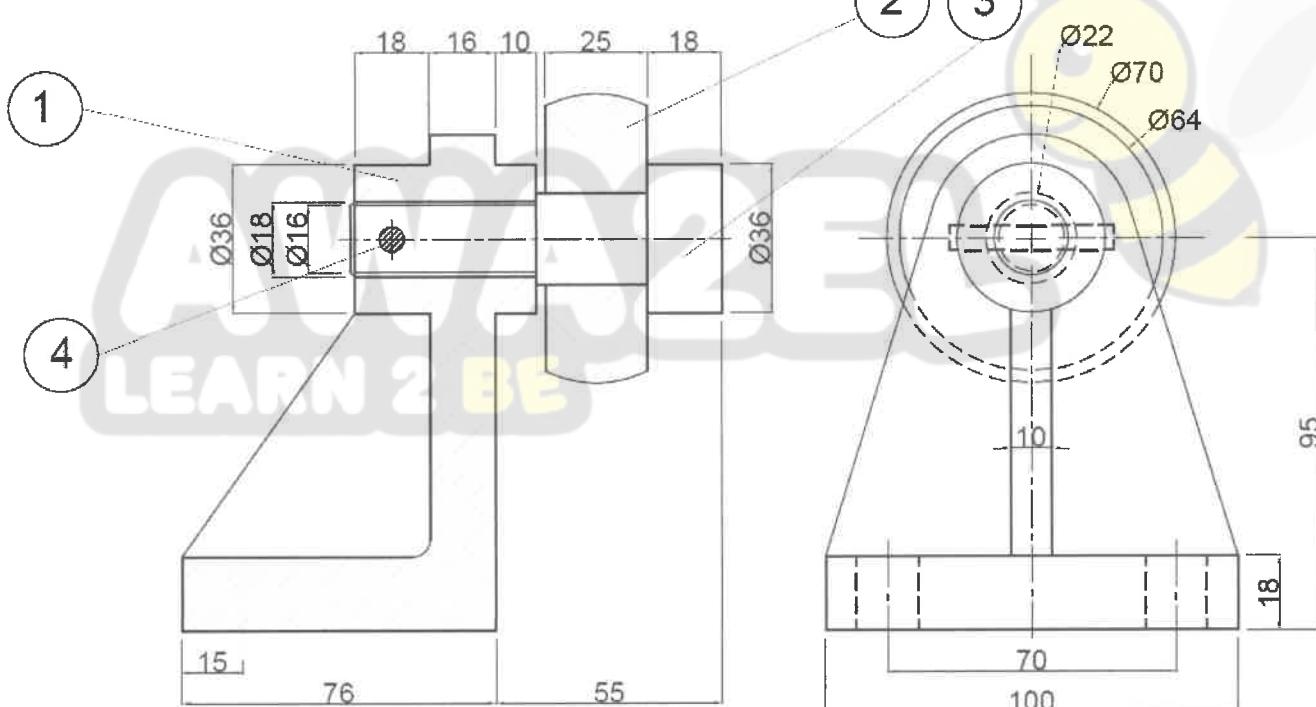

قطاع أمامي

مسقط جانبي

حامل بكرة دورانية				
الرقم	اسم القطعة	مادة الصناعة	العدد	
1	حامل البكرة	فولاذ	1	
2	بكرة	فولاذ	1	
3	عمود	فولاذ	1	
4	مسمار	فولاذ	1	



\$ (L) \$ (C)

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/التكاملى

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ ٢ د س

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١
رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي / اللحام وتشكيل المعادن

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥ علامة)

(أ) ارسم الرمز الاصطلاحي في موقع الورشة، لنوع مسامير البرشام وشكله حسب المصطلحات الأمريكية، لكل من الوصلات المثبتة بمسامير البرشام الآتية: ١٥ علامة

- ١ - كروي الرأس من الأعلى، ومحروطي من الأسفل.
- ٢ - كروي الرأس من الأعلى وغاطس من الأسفل.
- ٣ - محروطي الشكل من الجهتين.
- ٤ - غاطس من الجهةين.
- ٥ - كروي الرأس من الأعلى والأسفل.

(ب) ارسم شكل الأسنان الآتية: ٢٠ علامة

- ١ - المريعة.
- ٢ - شبه المنحرفة (الأكمة).
- ٣ - البريطانية.
- ٤ - الكتفية (المنشارية).

(ج) ارسم شكل حالات اللحام الآتية: ١٥ علامة


- ١ - الحزي.
- ٢ - الطرفي.
- ٣ - الزاوي.
- ٤ - المساري.
- ٥ - النقطة.

سؤال الثاني: (٥ علامة)

(أ) يُبيّن الشكل الآتي المسقط الأمامي والمسقط الأفقي لدعامة.


المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) القطاع الأمامي (أ - أ).

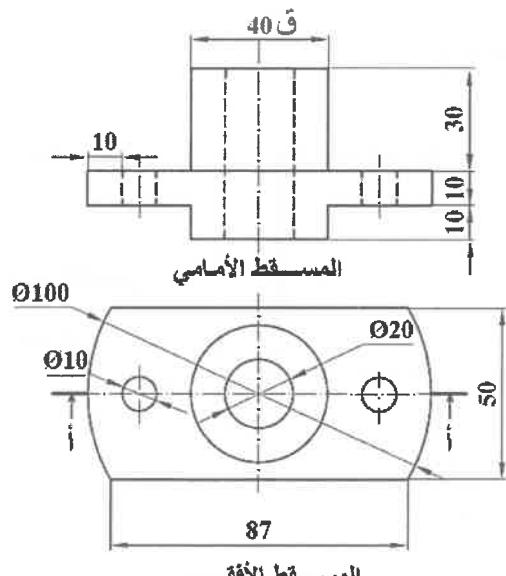ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم علمًا أنّ الأبعاد بالمميتير.



الصفحة الثانية

(١٥ علامة)

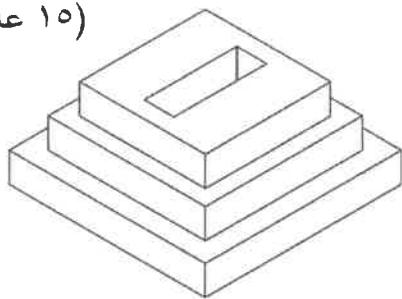


ب) يُبيّن الشكل المجاور منظوراً آيزومترياً للمجسم.

المطلوب: ارسم المنظور بمقاييس رسم (1-2) أي مكَبِراً مرتين رسمًا حراً.


ج) يُبيّن الشكل أدناه الرسم الصندوقي لوحدة لحام الميج.

(١٠ علامات)

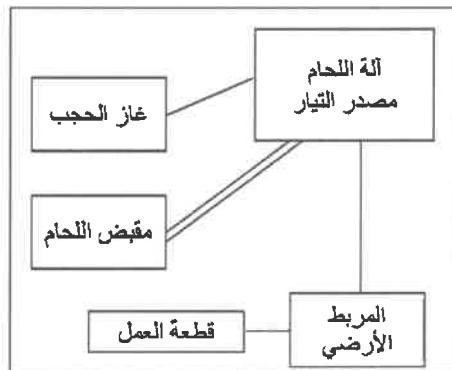المطلوب: ارسم مخططاً لهذه الوحدة في أثناء العمل، مبيّناً طريقة ربط مكوناتها.




(٤٠ علامة)

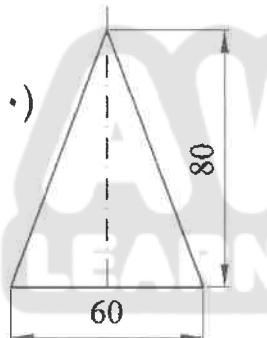


السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل المجاور المسقطين الأمامي والأفقي لمخروط قائم، قطر قاعدته 60 مم، وارتفاعه 80 مم.

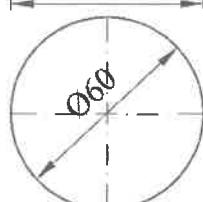المطلوب: مستعيناً بالأبعاد الموضحة على الشكل، ارسم إفراد السطح الجانبي لهذا المخروط.



(١٠ علامات)

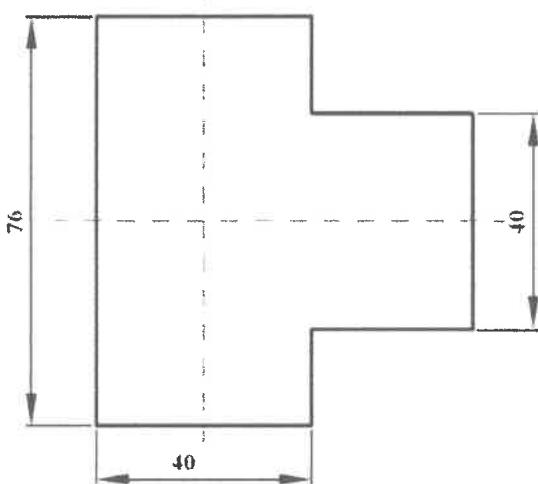


ب) يُبيّن الشكل المجاور أسطوانتين قائمتين متلاقيتين ومتتساويتي القطر، ومتعادمتى المحور.

المطلوب: بمقاييس رسم (1:1) ارسم المسقط الأمامي والمسقط الأفقي، مبيّنا خطوط التلاقي.

أ) يُبيّن الشكل أدناه القطاع الأمامي لقطعتين معدنيتين ويرغبًا ذا رأس سداسي وصمولة سداسية، جميع أبعادها بالمليمترات
المطلوب: (٤٠ علامة)

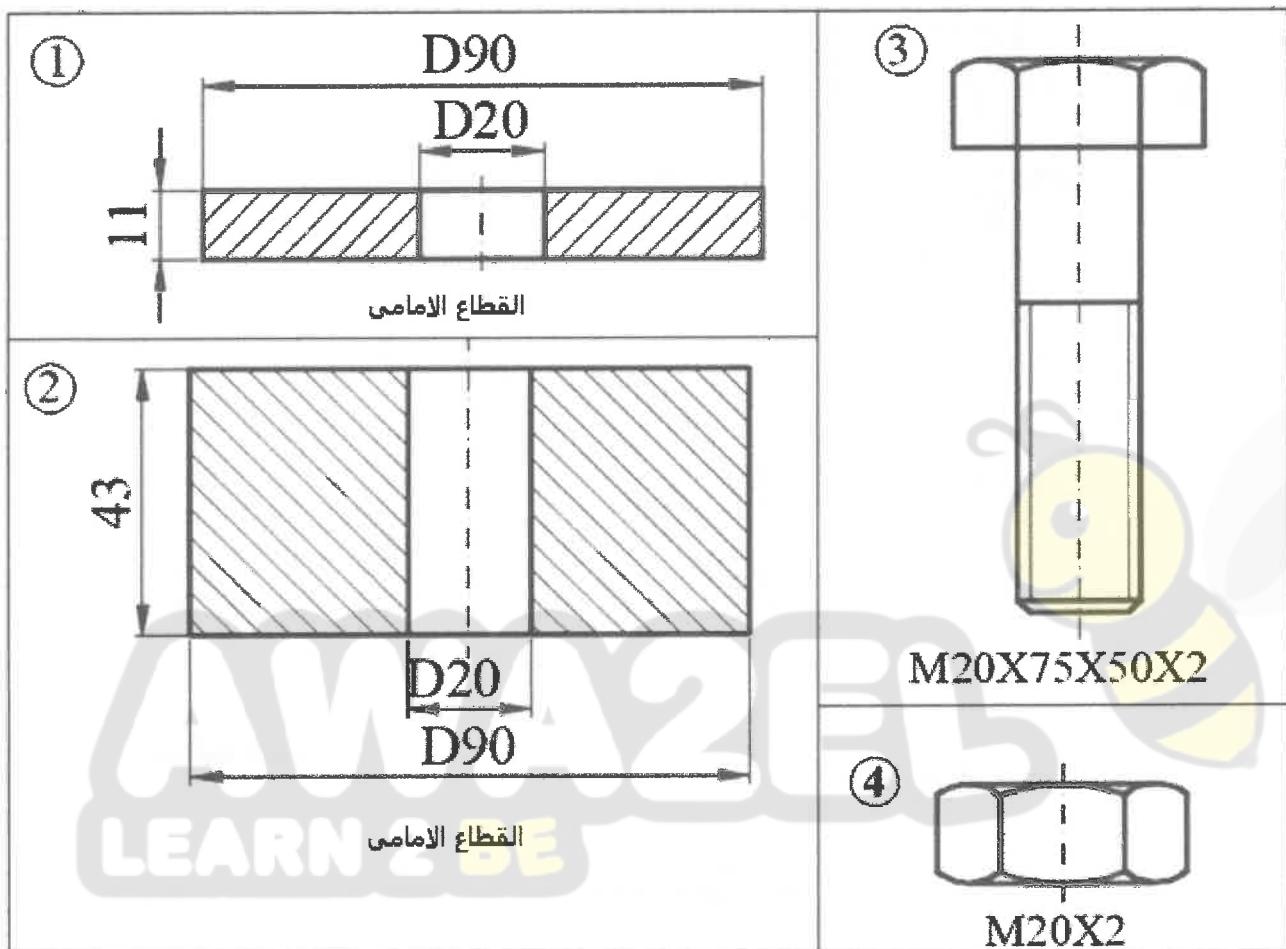اجمع هاتين القطعتين بوساطة برغي وصمولة، ثم ارسم بمقاييس رسم (1:1) القطاع الأمامي بعد تجميعه.



الرقم	اسم القطعة	مادة الصنع	العدد
1	قطعة معدنية	فولاذ	1
2	قطعة معدنية	فولاذ	1
3	برغي ذو رأس سداسي	فولاذ	1
4	صمولة سداسية	فولاذ	1


الصفحة الرابعة

(١٠) علامات

ب) يبيّن الشكل أدناه قطاعاً أمامياً ومسقطاً جانبياً مجمعين لبكرة.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1-1) القطاع الأمامي للقطعة رقم (1).

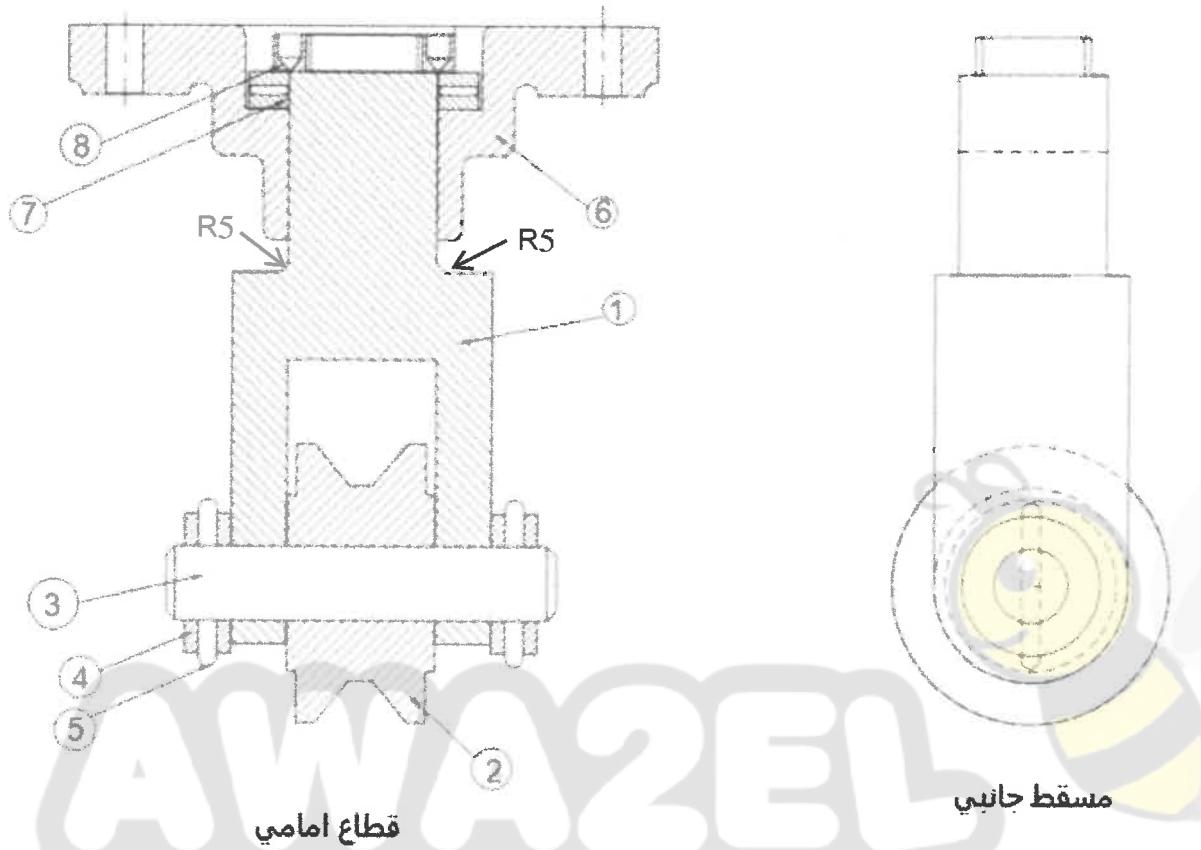ملاحظة: انقل الأبعاد بالأطوال نفسها مباشرة من الرسمة علمًا أن الأبعاد بالملميتر.



الرقم	اسم القطعة	مادة الصنع	العدد
1	حامل شوكى	فولاذ طري	1
2	طارة	فولاذ طري	1
3	عمود	فولاذ صلب	1
4	حلقة تثبيت	فولاذ صلب	2
5	مسمار	فولاذ صلب	1
6	قاعدة	فولاذ صلب	1
7	محمل ابرى	فولاذ صلب	1
8	جلب تثبيت	فولاذ صلب	1

»انتهت الأسئلة«



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/التكاملى

(وثيقة معممـة/محلـود)

مدة الامتحان: ٠٠ د س

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١
رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي / ميكانيك الإنتاج

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:


ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤) ، علمًا أن عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥٠ علامة)

(١٥ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه بعض الأجزاء الميكانيكية التي لا تقطع ولا تهشـر.

المطلوب: اذكر اسم كل منها من (١-٥).

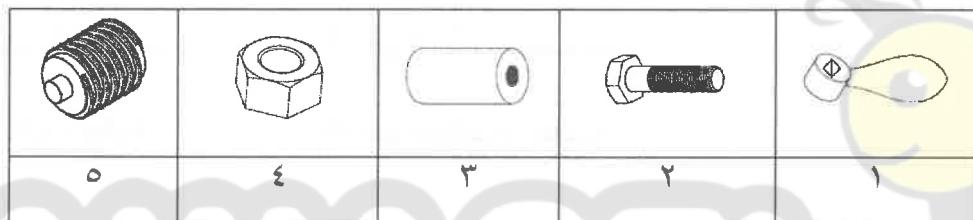


(٣٥ علامة)

ب) يُمثل الشكل أدناه قطعة ميكانيكية ومساقطها الثلاثة أبعادها بالملليمترات.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) القطاع الأفقي (B-B)

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على القطاع.

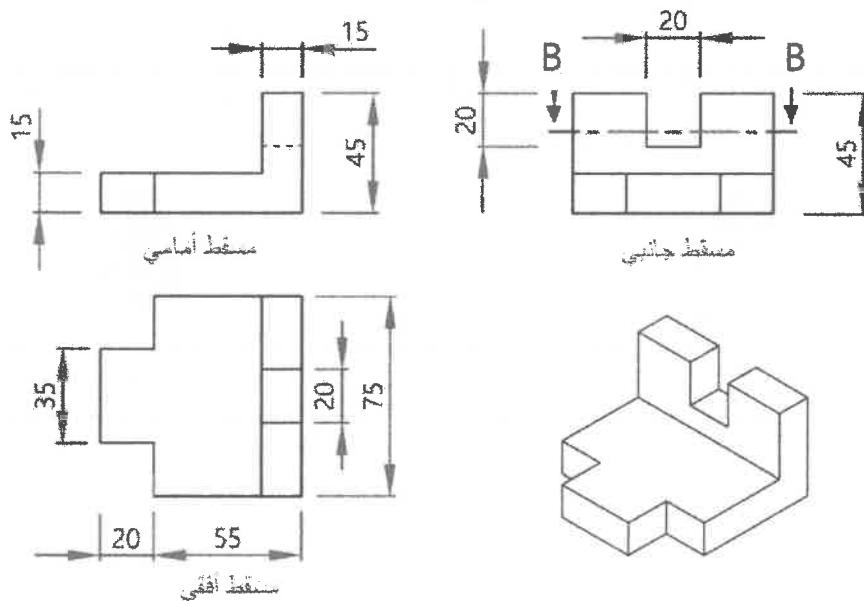

الصفحة الثانية


سؤال الثاني: (٥٠ علامة)

الس

(١٥ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه بعض أنواع من القطاعات.

المطلوب: اذكر نوع كل منها من (١-٣).

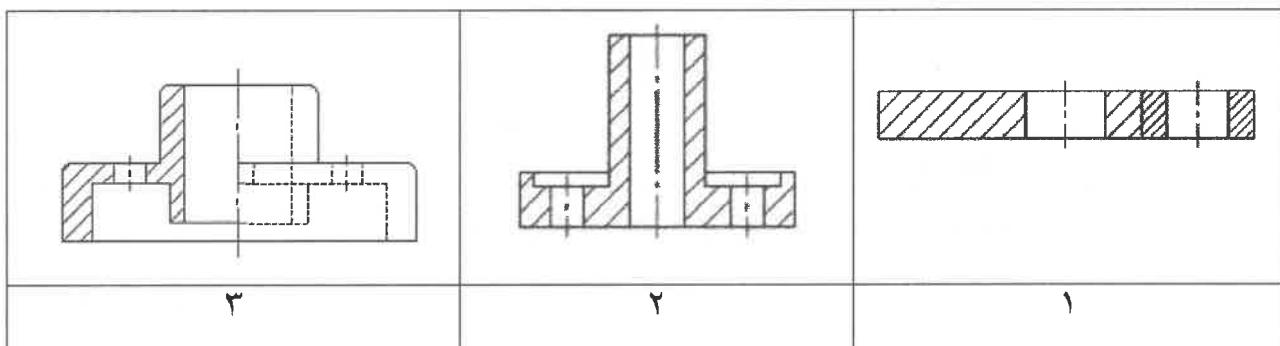

(٢٠ علامة)

ب) ارسم رمز إنجاز السطوح وفق الموصفات الألمانية لكل من السطوح الآتية:

٢ - قيم تشطيب متوسطة.

١ - قيم فائقة التشطيب.


٤ - قيم تشطيب منخفضة.

٣ - قيم تشطيب عالية.

(١٥ علامة)

ج) يُبيّن الشكل أدناه بعض أنواع من الحدبات.

المطلوب: اذكر نوع كل منها من (١-٥).

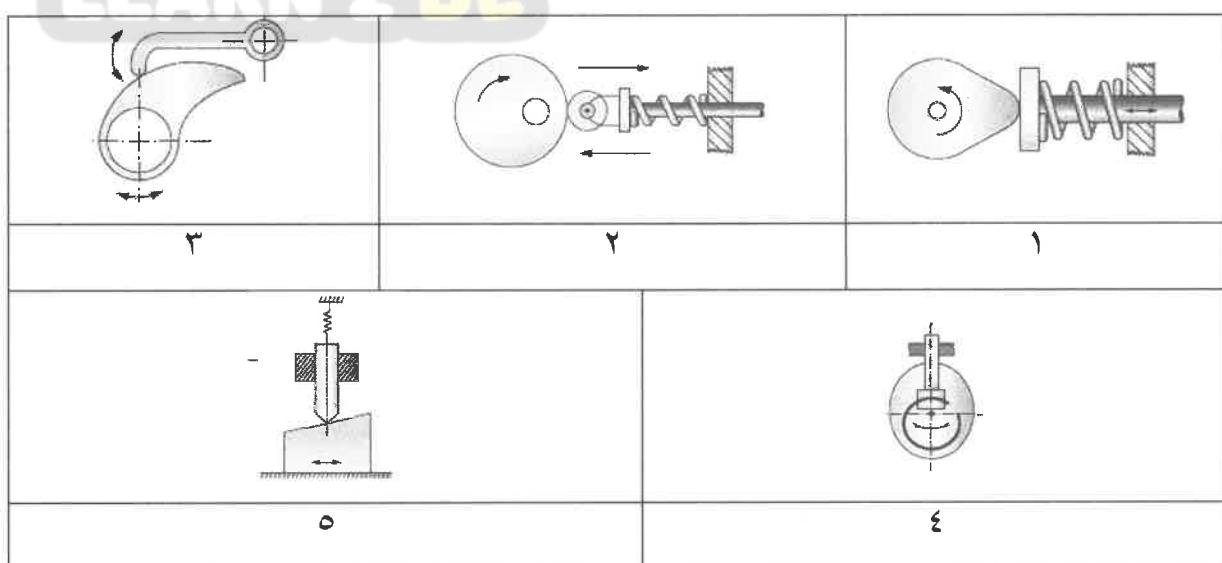


الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(١٦ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه بعض وسائل الربط المؤقتة.


المطلوب: انكر نوع كل منها (٤-١).

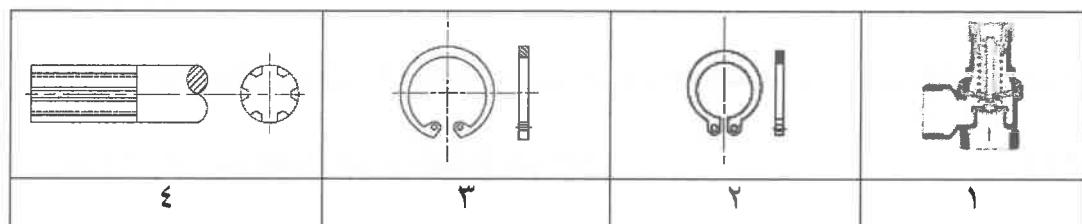

ب) يُبيّن الشكل أدناه مساقط لمقاطع فولاذية أبعادها بالملليمترات، يُراد تجميعها بواسطة البراغي والصواميل. (٣٤ علامة)

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) مسقطاً أمامياً مُجَمِّعاً.

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

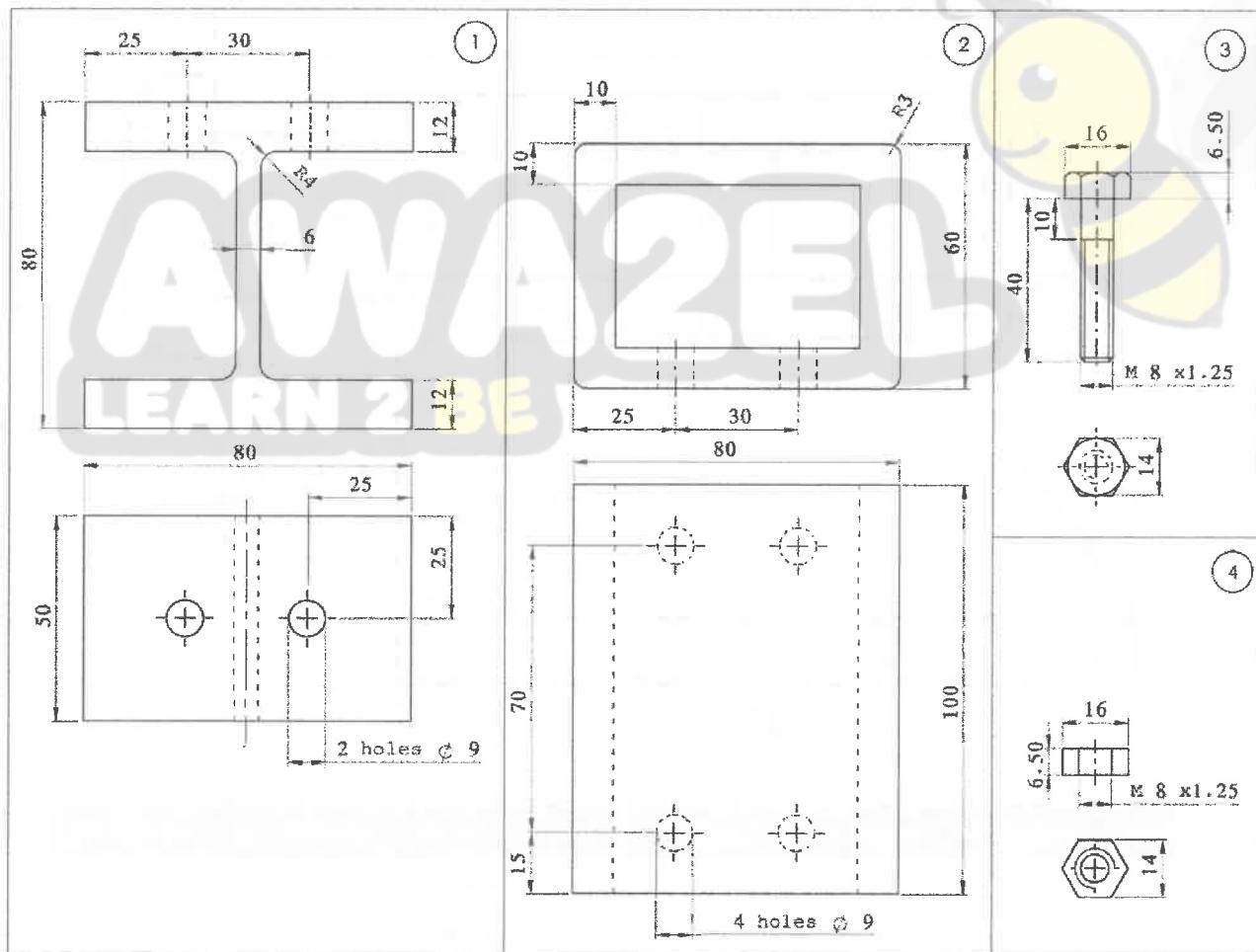

رقم القطعة	اسم القطعة	مادة الصنع	العدد
1	مقاطع I	فولاذ	2
2	مقاطع مربع	فولاذ	1
3	برغي	فولاذ	4
4	صامولة	فولاذ	4

يتبع الصفحة الرابعة ،،،

الصفحة الرابعة

السؤال الرابع: (٥ علامة)

(١٥) علامة


أ) اذكر خمسة من الأمور التي تحتويها لوحة الرسم التفصيلي.

ب) يمثل الشكل أدناه قطاعاً أما ميناً مجمعاً لحامل بكرة أبعاد بالملليمترات ومواصفات الأجزاء المكونة له في الجدول المرفق

(٣٥) علامة

المطلوب: بمقاييس رسم (١-١) ارسم قطاعاً أما ميناً للقطعة رقم (٢).

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على القطاع.

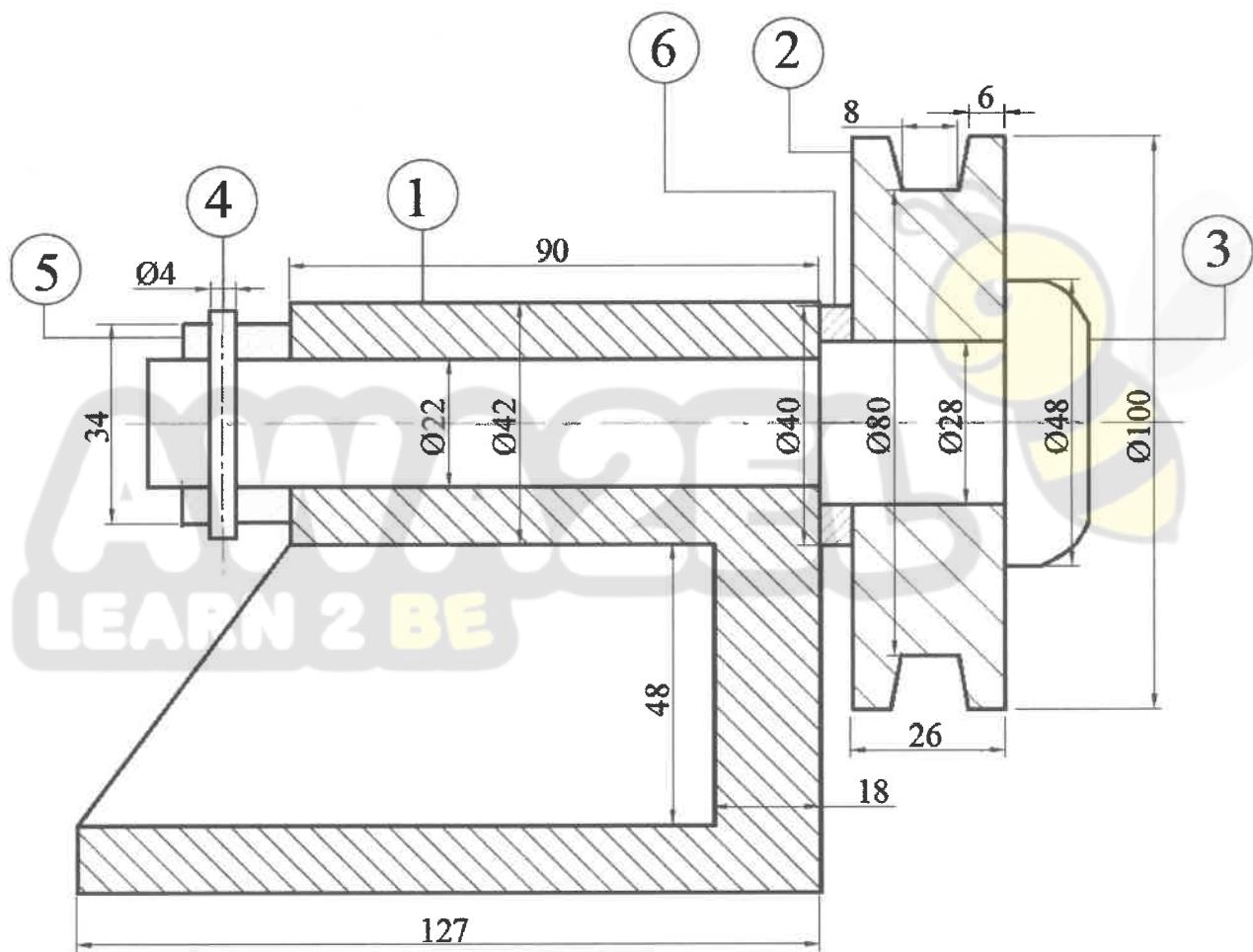

رقم القطعة	اسم القطعة	المعدن	العدد	رقم القطعة	اسم القطعة	المعدن	العدد
1	فولاذ	مسعار ربط	4	1	سبيكة حديد	الجسم	1
1	حديد الزهر	جلبة	5	1	سبيكة حديد	بكرة	2
1	فولاذ	حلقة	6	1	فولاذ	عمود (محور)	3

الجدول التفصيلي



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة مسمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ : ٤ س

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي (النجارة والديكور)

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).


السؤال الأول: (٥ علامة)

(٣٤ علامة)

أ) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً آيزومترياً لقطعة خشبية مشكّلة (أبعادها بالملليمترات)، والمطلوب:

١- ارسم بمقاييس رسم (١:١) المساقط الثلاثة (الأمامي والجانبي والأفقي).

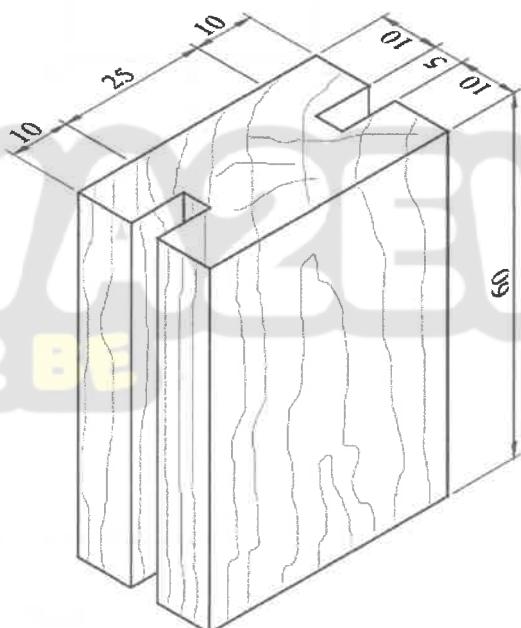
٢- ضع الأبعاد على المساقط الناتجة مع مراعاة التهشير المناسب.



(١٦ علامة)

ب) ثبّين الأشكال الآتية أنواع من الوصلات الخشبية، والمطلوب:

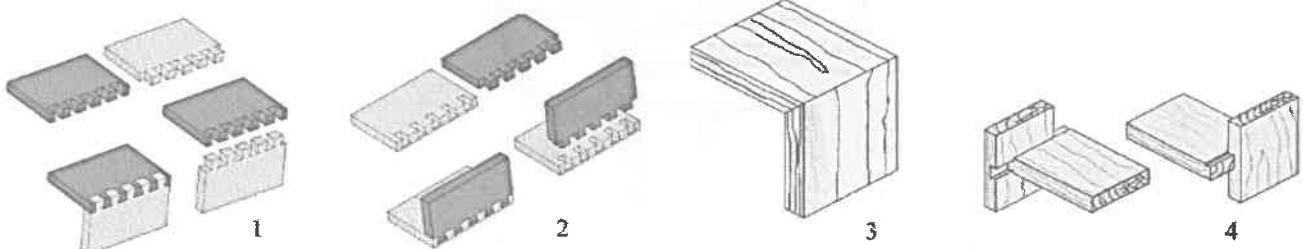- سُمّي الأنواع المشار إليها بدلاة الأرقام من (١ - ٤).



الصفحة الثانية

سؤال الثاني: (٥٠ علامة)

(٩ علامات)


أ) عزف المصطلحات والعناصر الأساسية الآتية المستخدمة في رسم المنظور المركزي:

- ٣ - نقطة الوقف
٢ - أشعة الرؤية
١ - مستوى الصورة

ب) ارسم المنظور المركزي لمتوازي المستويات المجسم، مسقطه الأفقي (أ ب ج د) بنقطة التلاشي الواحدة ومقاييس رسم (١٠:١)، إذا علمت أنّ:

- ١ - طول المتوازي (٤٠) سم، وعرضه (٢٠) سم، وارتفاعه (١٥) سم، وهو أمام مستوى الصورة بمسافة (١٠) سم.
٢ - نقطة الوقف في منتصف متوازي المستويات وتبعده عن الضلع (ب ج) (٤٥) سم.
٣ - المسافة بين خط الأفق وخط الأرض (٣٠) سم.


مستوى الصورة

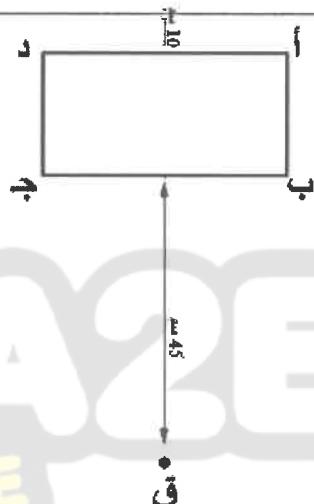

(٢٢ علامة)

ج) يُبيّن الشكل الآتي كنبة تم رسمها باليد الحرة، والمطلوب:

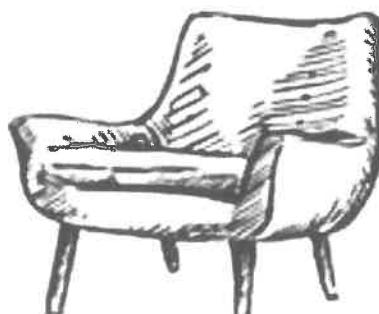- ١ - ارسم باليد الحرة الكنبة كبيرة إلى الضعف.
٢ - استخدم التظليل والإخراج المناسب لإظهار الكنبة.



السؤال الثالث: (٥٠ علامة)


أ) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً ومساقط لجارور، وجهه وجوانبه من الخشب الطبيعي سماكته (20) مم، وقاعدته من الخشب المعاكس سُمكته (5) مم، مثبت داخل مجراه في الوجه والجوانب، ومع الظهر بطريقة التراكب (طب)، علمًا أنَّ الأبعاد على الرسم بالسنتيمترات.

(٢٦) علامة

المطلوب:

١- ارسم القطاعين (أ - أ)، (ب - ب) بمقاييس رسم (1:5).

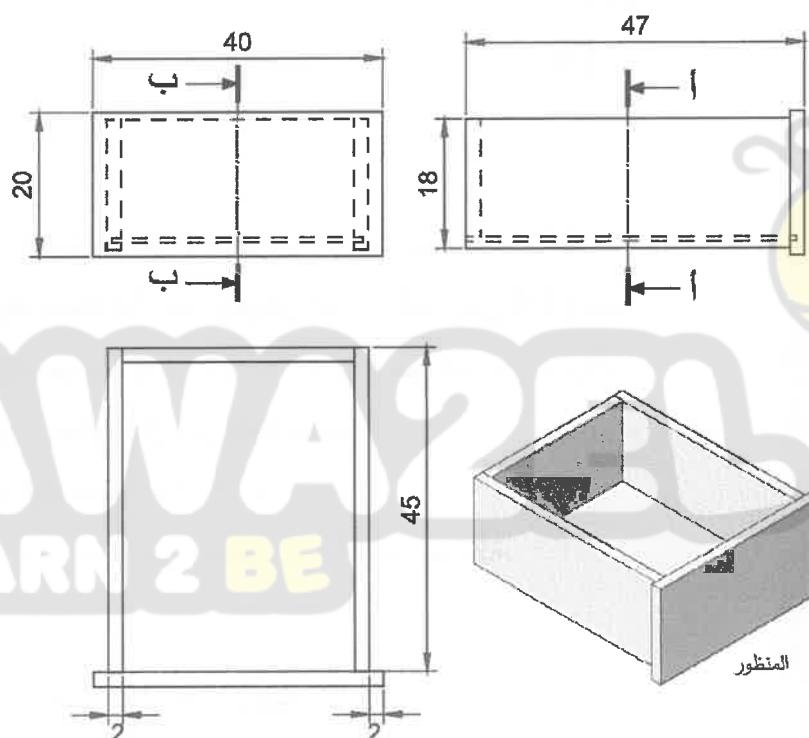٢- أظهر التهشير المناسب للأجزاء المقطوعة.




(٢٤) علامة


ب) حدد دلالة كل من الرموز الآتية:



(4)

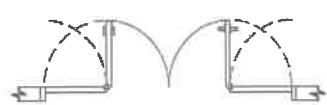

(3)

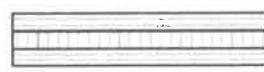

(2)




(1)


السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

(٢٠ علامة)

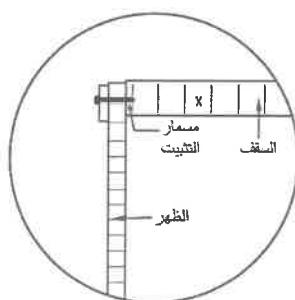
- أ) يُبيّن الشكل الآتي قطاعات جانبية لوصلات تجميغ الظهر مع سقف الخزانة، والمطلوب:
- حدد طريقة التجميغ في كل من الوصلات (١، ٢، ٣، ٤).




(4)

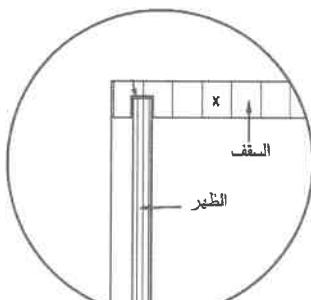

(3)

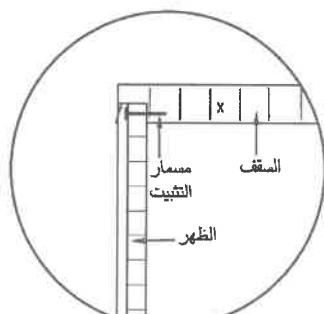

(2)

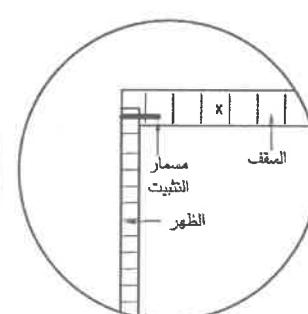


(1)

(٣٠ علامة)

- ب) يُبيّن الشكل المجاور قطاعاً جانبياً لباب حشوة، حسب المواصفات الآتية:

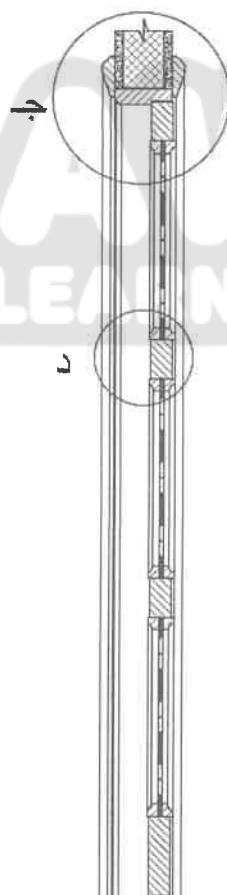- الدرفة: خشب تيك سُمكها (٥) سم وعرض القوائم والعارض (١٠) سم.
- الحلق: خشب تيك عرضه (١٣) سم، سُمكها (٥) سم، فيه فرز للدرفة.
- الخشوات: زجاجية سُمكها (١) سم مثبتة بالييش.
- الكتففات: خشب تيك سُمكها (١.٦) سم.
- بيش التثبيت: خشب تيك قياس مقطعها (3×3) سم، مشكلة.



القطاع الجانبي

والمطلوب:

- رسم التفصيلة وصلة (د) بمقاييس رسم (١:٢).
- أظهر التهشيم المناسب للخامات المستخدمة.
- حدد مسميات أجزاء التفصيلة على الرسم الناتج.



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ التكميلي

(وثيقة مسمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ : ٤٠ س

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي (التكيف والتبريد)

الفرع: الصناعي (خطة ٢٠١٩ فما بعد)

اسم الطالب:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٥ علامة)

(أ) يمثل الجدول الآتي رموزاً ومصطلحات لقطع الوصل وبعض الأجزاء الميكانيكية والكهربائية لأنظمة التكيف والتبريد.
 انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة من العمود (أ) والرمز الذي يناسبه من العمود (ب).

(٣٢ علامة)


العمود (ب)	العمود (أ)
	١- مصفاة
	٢- وصلة مصلبة
	٣- صمام كروي
	٤- شد وصل
	٥- صمام ثلاثي الممرات
	٦- صمام كهرومغناطيسي
	٧- مروحة طرد مركزي
	٨- مواسع

الصفحة الثانية

ب) يُبيّن الشكل الآتي المسقط الأمامي والجاني لغطاء ذراع مكبس، ارسم نصف قطاع أمامي بمقاييس رسم (1:2)، علمًا أن الأبعاد بالملمتر.

(١٨) علامة


ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

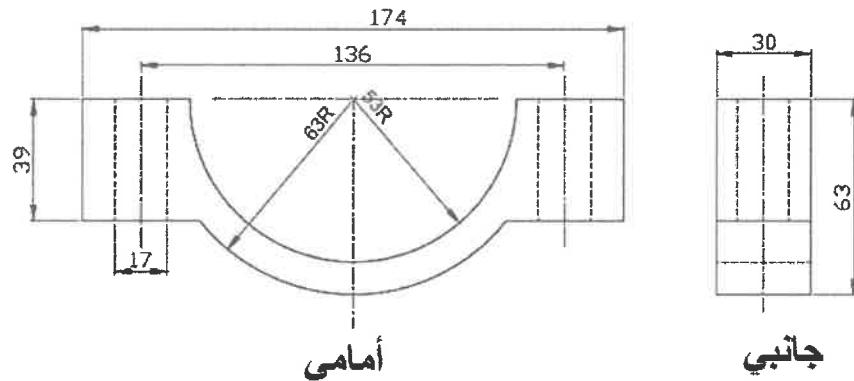


السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل الآتي رسمًا تصويريًّا للأجزاء الميكانيكية لثلاجة عرض لحوم وحفظها، أنشئ جدولًا يوضح أسماء القطع الميكانيكية المُبيَّنة على الشكل بالأرقام من (٨-١).

(٤٤) علامة

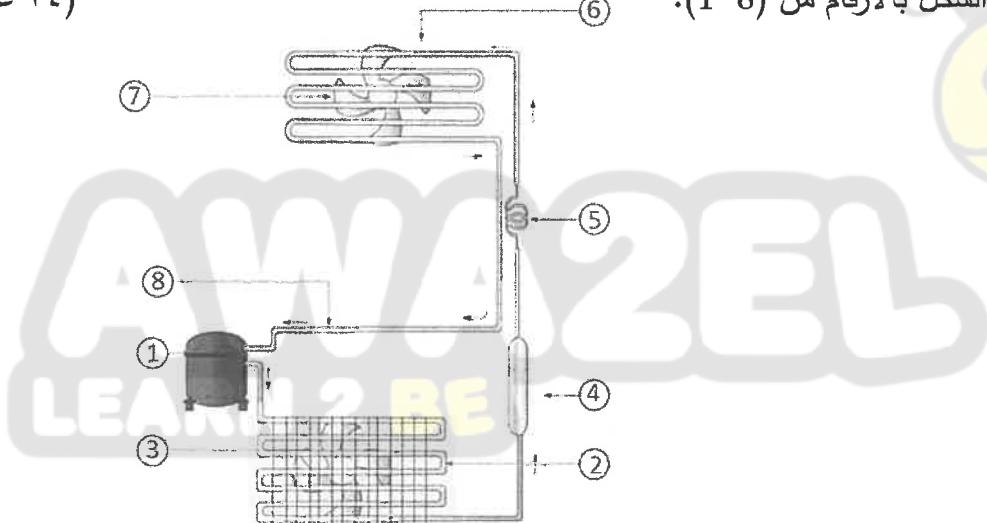


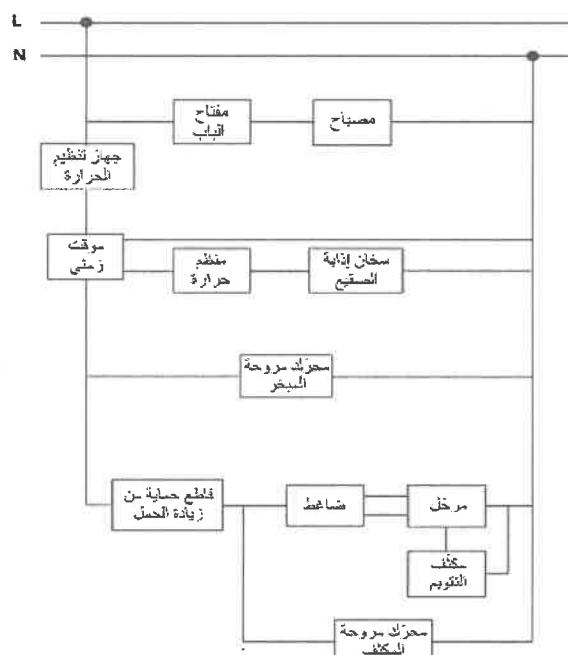ب) ارسم رسمًا تخطيطيًّا للدائرة الكهربائية لمحمد رأسى حيث يُبيّن الشكل الآتي مخططها الصندوفى.



يتبع الصفحة الثالثة ،،،،

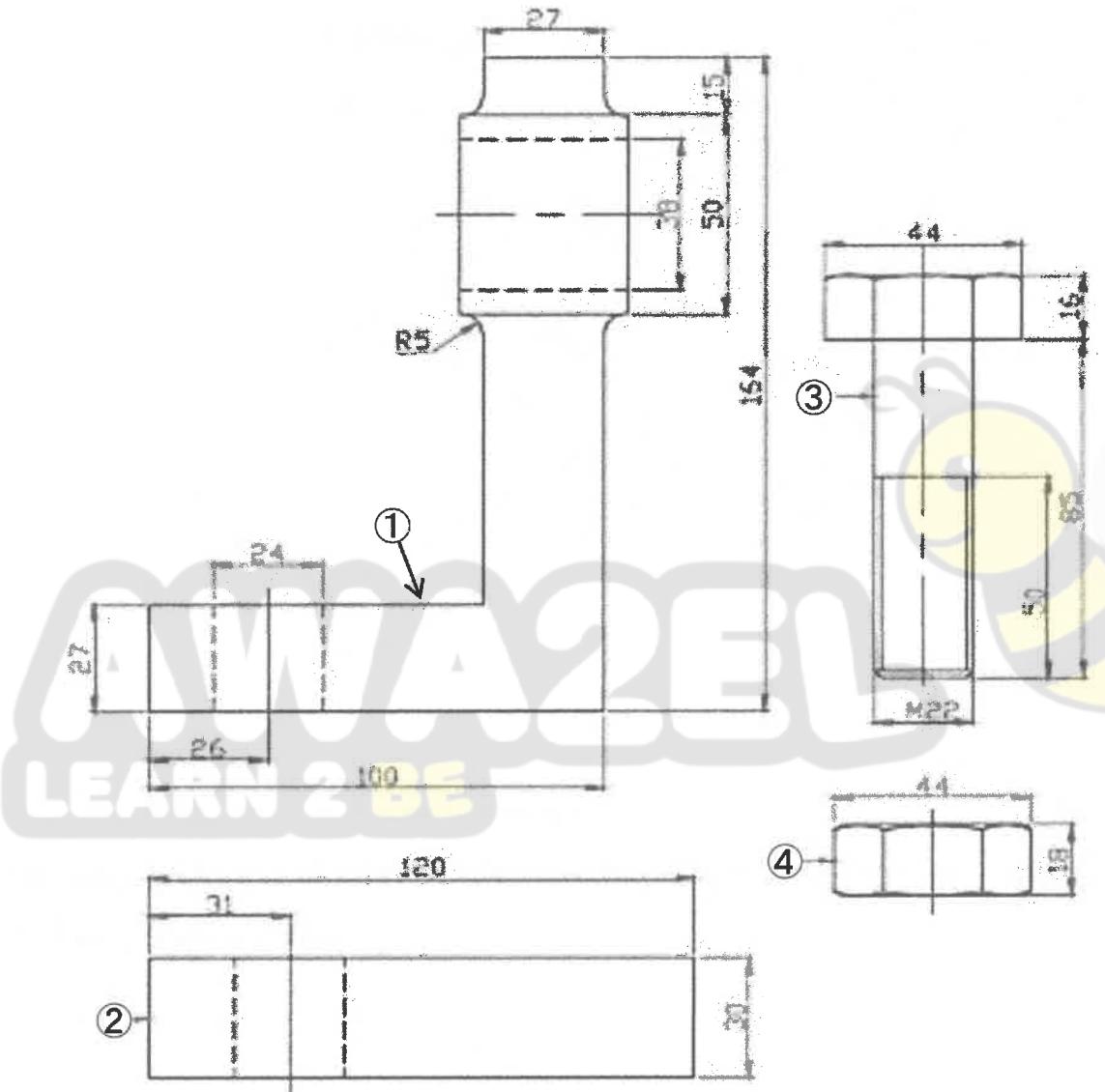يُبيّن الشكل الآتي مساقط للأجزاء المكونة لقطعة ميكانيكية، والجدول المرفق يوضح بيانات هذه الأجزاء.
ارسم قطاعاً أمامياً مجمعاً لهذه الأجزاء بمقاييس رسم (1:1)، (علماً أن الأبعاد بالملمتر).
ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.



الرقم	اسم القطعة	قطعة معدنية	المادة	العدد
1	قطعة معدنية	فولاذ	فولاذ	1
2	قطعة معدنية	فولاذ	فولاذ	1
3	برغي	فولاذ	فولاذ	1
4	صوولة	فولاذ	فولاذ	1

الصفحة الرابعة


السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

(٣٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل الآتي مجرى هواء.

ارسم المسقط الأفقي بمقاييس رسم (١:٢٠)، (علمًا أن الأبعاد بالملمتر).

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

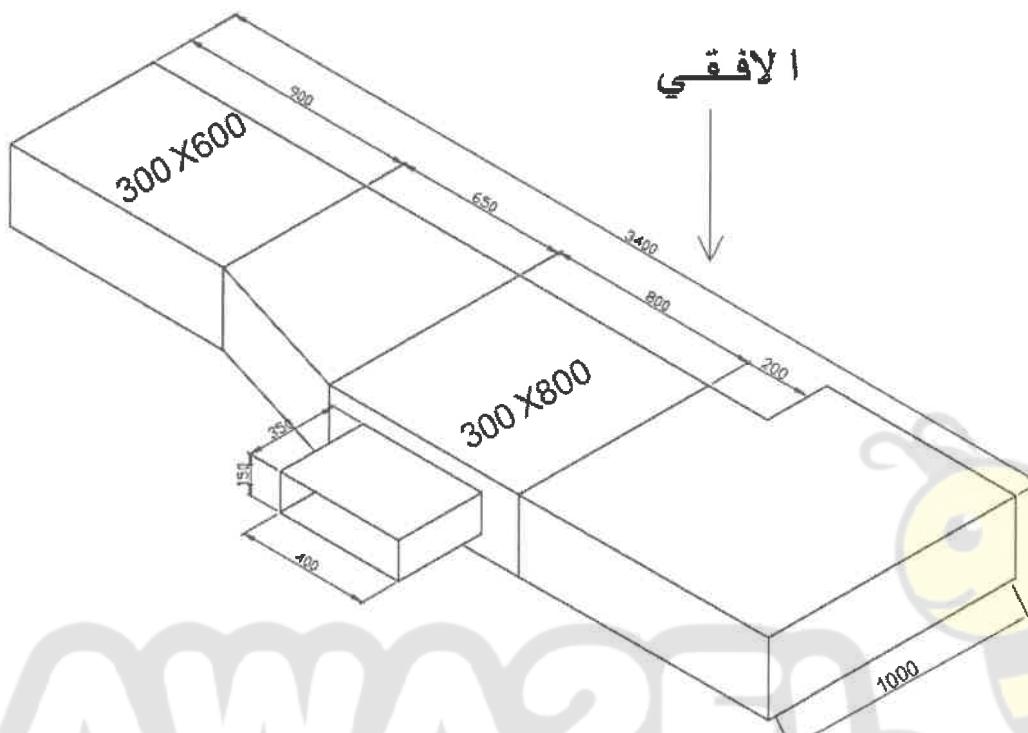


(٢٠ علامة)

ب) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً لمجرى هواء ذا مقطع مستطيل.

ارسم إفراد المجرى بمقاييس رسم (١:١٠) بحيث يكون خط القطع (أ - ب)، (علمًا أن الأبعاد بالملمتر).

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

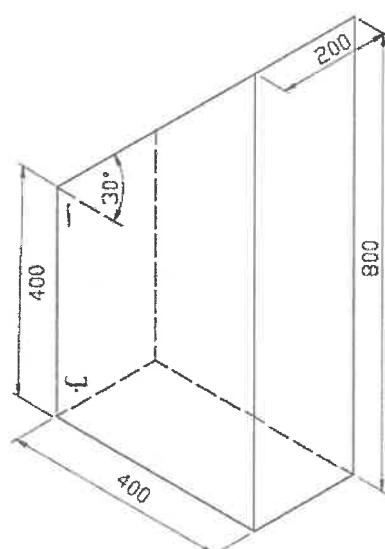

«انتهت الأسئلة»



٤



٣

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ التكميلي

(وثيقة محمية/محلوٌ)

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢ د س

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي (التدفئة والأدوات الصحية)

الفرع: الصناعي / خطة ٢٠١٩ فما بعد

اسم الطالب:


ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً أنّ عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٥ علامة)

(١٢ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه مسقطاً لجزء من شبكة أنابيب مرسوم بنظام الخطين، والمطلوب:

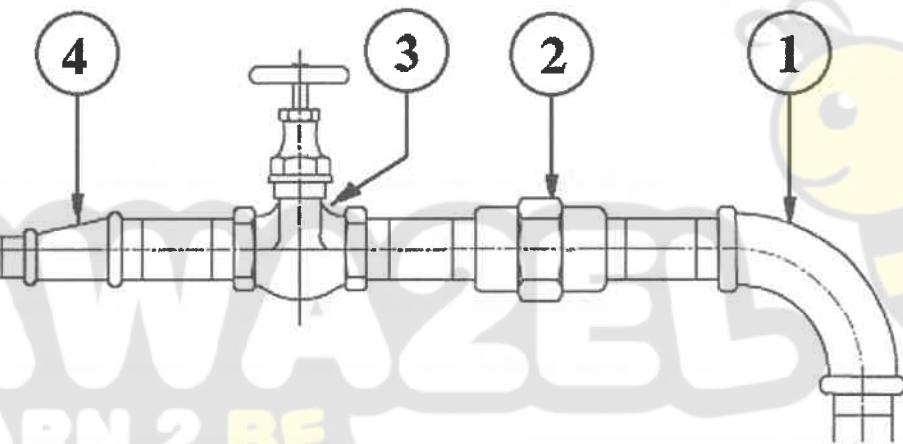- انكر مسميات قطع الوصل والمحابس المشار إليها بالأرقام من (١-٤).




ب) يُبيّن الشكل أدناه جزءاً من مخطط مبني تظهر فيه وحدة صحية مكونة من مرحاض وشطافة ومغسلة ومغطس، والمطلوب:

(٣٨ علامة)


- 1- ارسم بمقاييس رسم مناسب مخطط المبني.

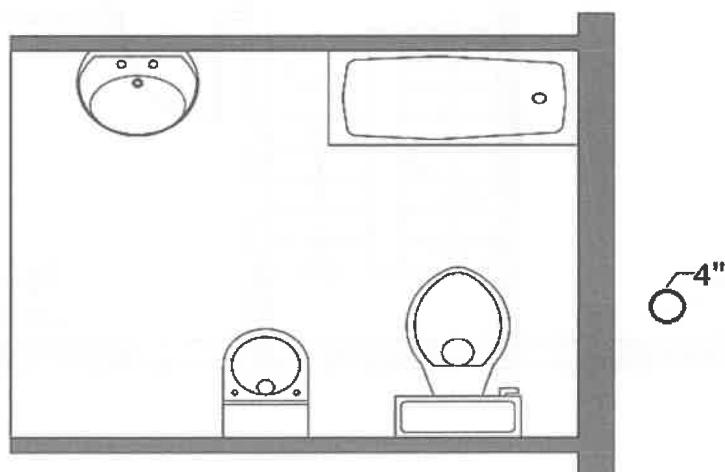- 2- ارسم مخطط الصرف الصحي لهذه الوحدة بنظام الأنوية الواحدة.




السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

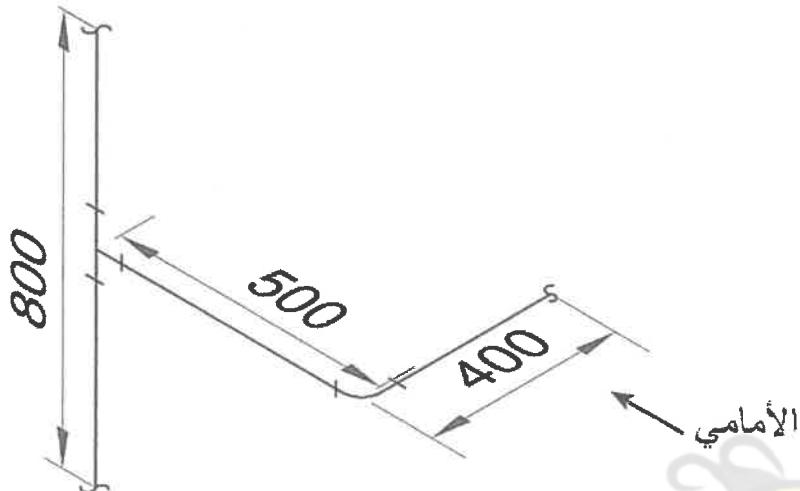- أ) يُبين الشكل أدناه منظوراً آيزومترياً لجزء من شبكة أنابيب مرسوم بنظام الخط الواحد وأبعادها بالملليمترات.
- والمطلوب: ارسم المسقط الجانبي الأيسر بمقاييس رسم (1:10) وبنظام الخط الواحد.
- ملاحظة: ضع بعضاً واحداً على المسقط المطلوب.



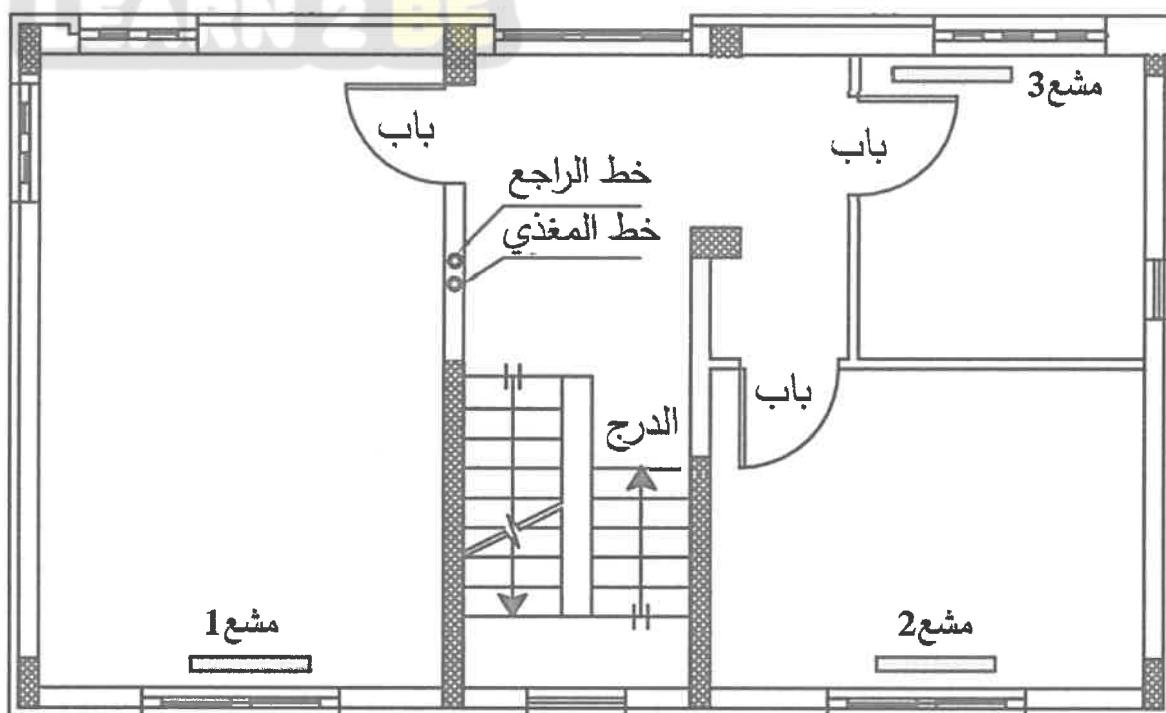
- ب) يُمثل الشكل أدناه جزءاً من مخطط منزلي تم توزيع المشعات عليه، والمطلوب:
- ١- ارسم بمقاييس رسم مناسب هذا المخطط، دون رسم الأبواب وتقسيمات الدرج.
 - ٢- ارسم على المخطط شبكة التدفئة من الأنابيب الفولاذية بنظام الخطين.
- ملاحظة: استخدم الخط المتصل للمياه المغذية، والخط المنقطع للمياه الراجعة.



يتبع الصفحة الثالثة ،،،

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

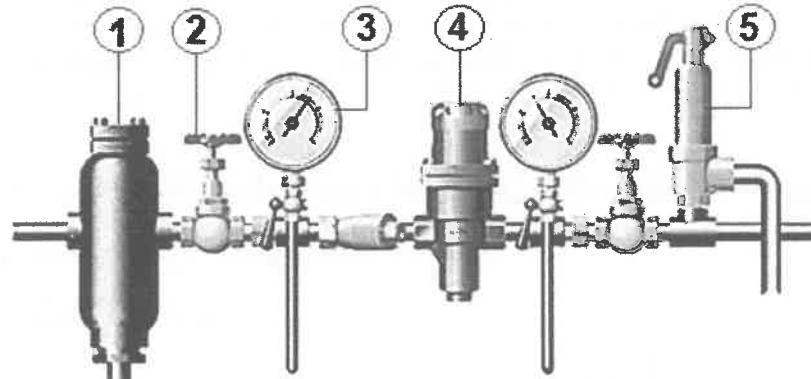
- أ- يُبيّن الشكل أدناه توصيلات تخفيض الضغط المستخدمة في أنظمة التدفئة بالبخار، والمطلوب:
- اذكر دلالة ما تشير إليه الأرقام من (١-٥).
- (٢٠ علامة)



- ب) يُبيّن الشكل أدناه قطاعاً أمامياً لقطعة وصل (T)، وقطاعاً أمامياً لأنبوب أبعادهما بالمليمترات، والجدول يُبيّن بيانات القطع، والمطلوب:
- (٣٠ علامة)

- ارسم بمقاييس رسم (1:1) القطاع الأمامي لهذه الأجزاء مجمعة تجميعاً صحيحاً.

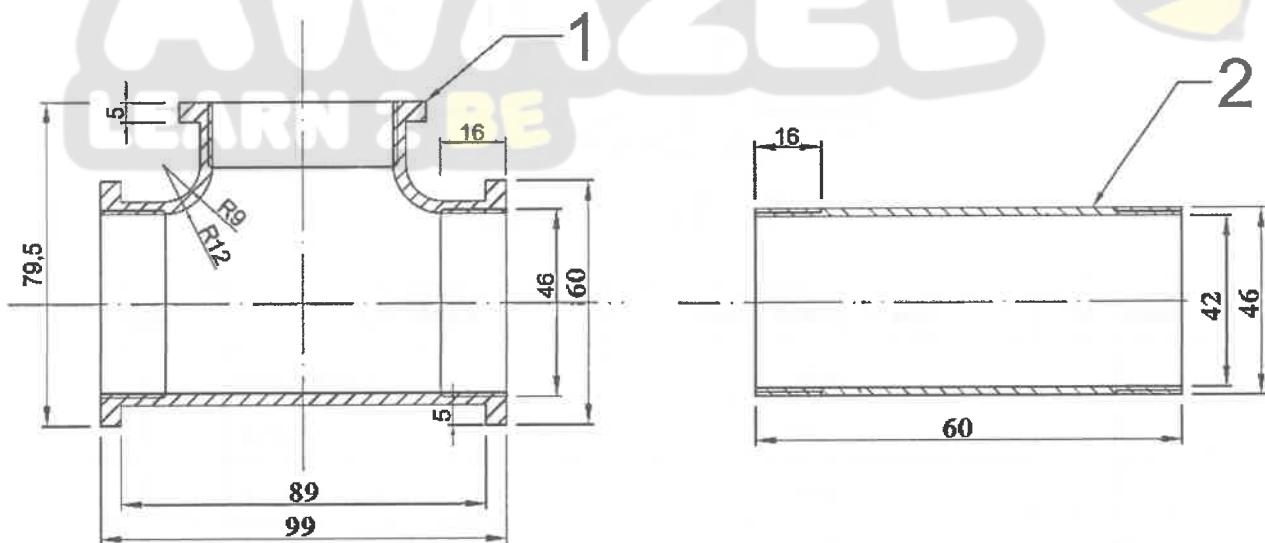ملاحظة: ضع أرقام الأجزاء على الرسم التجميعي.



الرقم	اسم القطعة	قطعه وصل (T)	المادة المصنوعة منها	عدد القطعة
1			فولاذ	1
2			أنبوب	3

الصفحة الرابعة

السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

(٣٠ علامة)


أ) ارسم رموز وصلات قنوات الهواء الآتية:

وصلة راسية	3	وصلة رباط تقوية	2	وصلة حرف C	1
وصلة حرف T	6	وصلة حرف S	5	وصلة تقوية	4

ب) يُبيّن الشكل أدناه قطاعاً أمامياً مجمعاً لصمام كروي، والجدول يبيّن بيانات أجزاء الصمام، والمطلوب:
 (٢٠ علامة)

- ارسم بمقاييس رسم مناسب القطاع الأمامي للقطعة رقم (٦).

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

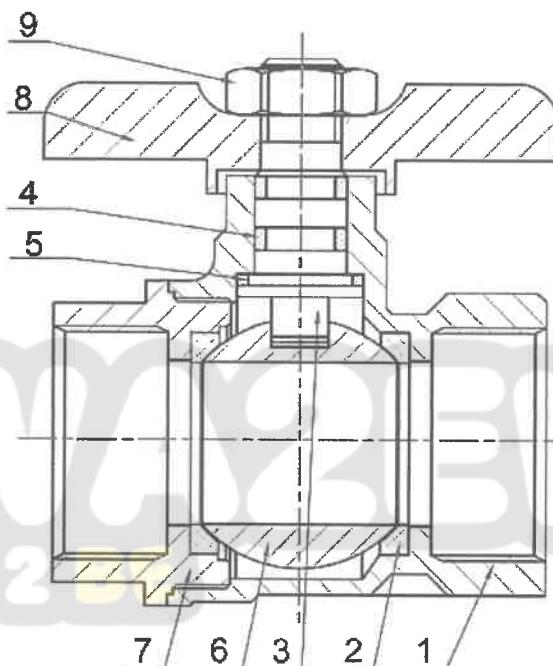

الرقم	اسم القطعة	المادة المصنوعة منها	عدد القطعة
1	جسم الصمام	حديد	1
2	حافظة	نيفلون	2
3	عامود الصمام	حديد	3
4	مانع تسرب	مطاط	4
5	مانع تسرب	مطاط	1
6	كرة الصمام	حديد	1
7	صامولة إحكام الصمام	حديد	1
8	يد تحكم	حديد	1
9	صامولة شد	حديد	1

{انتهت الأسئلة}